

# LATCHES e FLIP-FLOPS

## Aula 9

GRECO-CIN-UFPE

### Latches e Flip-Flops

- Como implementar uma célula de memória?
  - Registrador de n bits:  $r_{n-1} r_{n-2} r_{n-3} r_{n-4} \dots r_0$
  - célula { 0, 1 } = 1 bit de informação
  - Componente de memória: Flip-Flop/Latches
  - Variável de estado:  $Q$  (saída),  $\bar{Q}$  (saída)
  - entradas
- Para que a variável de estado mude é preciso que ocorram determinadas combinações nas variáveis de entrada.
- Uma vez alterada, a variável de estado permanecerá num estado fixo até que volte a ocorrer certas combinações de entrada.

### Latches e Flip-Flops

- Latches e Flip-Flops são componentes primitivos de memória
- Latches
  - São componentes cuja saída responde apenas à mudança da entrada.
  - Latch sem controle de relógio - Neste caso a saída é função direta da entrada.
  - Latch sensível a nível (clocked) (Sensível a nível) - A saída é modificada apenas quando o circuito é habilitado através de um sinal enable ou clock.

### Latches e Flip-Flops

- Latch RS
  - Diagrama de tempo do latch RS

S	R	Q
0	0	Mantém Q
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}$ (não usado)

### Chaveamento de sinais eletrônicos usando Latches RS

- Sinais digitais podem ser introduzidos em um sistema através de chaves mecânicas.
- Quando aberta  $V_{out} = 0V$
- Quando fechada  $V_{out} = V_h$
- Problema
  - Quando a chave aberta é fechada, seus contatos mecânicos vibram ou "bounce" por um curto período de tempo até estabilizar e fechar completamente.
  - Esta vibração causa transientes indesejáveis na tensão de saída, que provocam um comportamento irregular do circuito digital (circuito lógico)


### Chaveamento de sinais eletrônicos usando Latch RS

- Solução
  - Retirar o "bounce" usando um Latch tipo RS, ou seja, o circuito pode ser "debounced".
  - O Latch RS responde quase que instantaneamente a primeira subida do sinal de entrada na linha R ou S. Assim quando a chave é ligada (on) (S=1, R=0), a posição do Latch irá para o estado Q=1 na primeira parte do "bounce".
  - Mesmo que a chave vibre o sinal permanecerá estável, desde que (S=0, R=0) mantém o estado do Latch.
  - Assim Q=1 até que o operador desligue a chave (off).
  - Colocando a chave em off, o Latch vai para um novo estado (S=0, R=1) com Q=0. O comportamento será similar ao caso anterior.

## Latches e Flip-Flops
 
### Funcionamento do Latch RS

- **S=0, R=0**
  - O próximo estado tem valores iguais aos valores anteriores (estado estável)
- **S=0, R=1**
  - Esta condição de entrada provoca um reset no latch, forçando  $Q_{n+1}$  para zero ('0'),  $\bar{Q}_{n+1}$  para '1'.
- **S=1, R=0**
  - Nestas condições o latch é "setado", ou seja  $Q_{n+1}$  vai para o nível lógico '1',  $\bar{Q}_{n+1} = '0'$ .
- **S=1, R=1** Não usado. Por que?
  - Neste caso em particular as duas saídas seriam '0', o que implicaria de imediato na inconsistência com a teoria das saídas Q e  $\bar{Q}$ .
  - Um outro ponto crítico ocorre quando passamos deste estado para S=0 e R=0. Neste caso, seguindo a tabela verdade e o comportamento do Latch, a saída deveria permanecer inalterada, o que não ocorre, gerando um estado indefinido para  $Q_{n+1}$  e  $\bar{Q}_{n+1}$ . Devido a esta ambiguidade a condição S=1 e R=1 não é usada para Latch RS.




## Latches e Flip-Flops - RS

### Tabela verdade do latch RS

Próximo estado = F(S, R, Current State)


S(t)	R(t)	Q(t)	Q(t+Δ)	
0	0	0	0	Mantém
0	0	1	1	
0	1	0	0	Reset
0	1	1	0	
1	0	0	1	Set
1	0	1	1	
1	1	0	X	Indefinido
1	1	1	X	

### Mapa de Karnaugh

 

### Equação de próximo estado:

$$Q+ = S + \bar{R} Q(t)$$

 


## Latches e Flip-Flops - RS

### Latch RS - sensível a nível


- Latches sensíveis a nível mostram continuamente suas entradas enquanto entradas habilitados (enb = 0)

### Diagrama de tempo

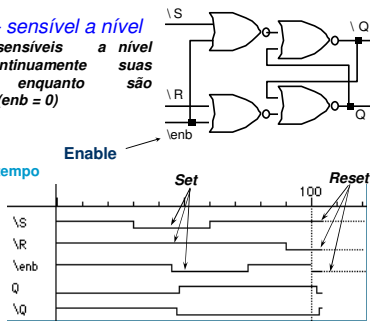
 
## Latches e Flip-Flops - RS


- Para que um Latch funcione corretamente as entradas S (ou R) só podem ser alteradas quando o circuito alcançar um estado estável
- Como conseguir isto? Introduzir um relógio (clock)



- A largura do pulso de clock deve ser suficiente para que o circuito alcance o próximo estado.
- O tempo entre dois pulsos deve ser suficiente para que o flip-flop alcance o estado permanente.
  - A saída começa a mudar  $\Delta t$  após o pulso de clock ser aplicado e uma nova saída em estado permanente aparece  $2 \Delta t$ .
  - Se a entrada muda enquanto o pulso de clock estiver ativo (alto), o funcionamento do circuito pode não ser o esperado.

## Latches e Flip-Flops - RS

### Clear e Preset

 

Clear (Reset)	Preset (Set)	Q	Q'
0	0	normal	normal
1	0	0	1
0	1	1	0
1	1	Não usado	Não usado


• \*com clock = '0'  
• \*com clock = '0'

## Latches e Flip-Flops - JK
 
### Latch JK

Como eliminar o estado proibido dos Latches tipo RS?

Usar uma re-alimentação para garantir que R e S nunca são "1".



J(t)	K(t)	Q(t)	Q(t+Δ)	
0	0	0	0	HOLD
0	0	1	1	
0	1	0	0	RESET
0	1	1	0	
1	0	0	1	SET
1	0	1	1	
1	1	0	1	TOGGLE
1	1	1	0	


### Equação de próximo estado

$$Q+ = Q \bar{K} + \bar{Q} J$$

Quando J e K são iguais a "1" a saída é invertida (Toggle)
 
## Latches e Flip-Flops - JK

- ☑ Latch J-K (Condição de concorrência - Racing)



Nesta estrutura o latch começa a oscilar (Toggle)

- ☑ O Latch deveria mudar de estado a cada evento de relógio. Para solucionar esta problema devemos usar a estrutura Master/Slave (Mestre/Escravo).


## Latches e Flip-Flops

### Flip-Flop

- São componentes de memória, que diferentemente dos latches, permitem que suas saídas mudem apenas na transição do relógio ou clock.
- Flip-Flop que dispara na subida do relógio (positive edge-triggered). Mostra suas entradas na saída quando o clock vai de do nível lógico '0' para o nível lógico '1'.
- Flip-Flop que dispara na descida do relógio (negative edge-triggered). Mostra suas entradas na saída quando o clock vai de do nível lógico '1' para o nível lógico '0'.
- Flip-Flop Mestre-Escravo


## Latches e Flip-Flops - RS

- ☑ Flip-Flop mestre-Escravo

 

- ☑ Entrada disponível no latch Mestre enquanto o relógio está alto.
- ☑ Saída disponível do latch Escravo quando o relógio for para nível lógico baixo. Relógio liberado para o estágio escravo.
- ☑ Observe que o estágio Escravo está bloqueado (relógio está baixo).
- ☑ Observe que o estágio Mestre está bloqueado (relógio está baixo).

## Latches e Flip-Flops - RS


 


A entrada deve permanecer estável a partir deste ponto

A saída não muda até este ponto

## Latches e Flip-Flops - JK

- ☑ Flip-Flop JK Mestre Escravo

  

## Flip-Flop tipo D

### Características

- Flip-Flop tipo D construído a partir de um Flip-Flop tipo RS
- A saída recebe a entrada
- Equação de próximo estado:

Estado presente Próximo estado

D	Q	Q*	R	S
0	0	0	X	0
1	0	1	0	1
1	1	1	0	X
0	1	0	1	0


D	Q	Q*
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$Q^* = D$

Equação de próximo estado

$$Q^* = D(t)$$

 Flip-Flop D implementado a partir de Flip-Flop tipo RS



## Flip-Flop tipo D a partir de FF JK

### Características

- Flip-Flop tipo D construído a partir de um Flip-Flop tipo JK
- Equação de próximo estado:

$$Q(t+\delta) = D(t)$$

D = Q = 1, Q+ = 1  
Então J = X, K = 0


D = Q = 0, Q+ = 0  
Então J = 0, K = X

Q	0	1
0	0	1
1	X	X

J = D

Q	0	1
0	X	X
1	1	0

K = D

 

## Flip-Flop tipo T

### Características

- Flip-Flop tipo T construído a partir de um Flip-Flop tipo JK
- A saída Q é invertida sempre que T = '1'.
- Equação de próximo estado:  $Q(t+\delta) = T(t)\bar{Q}(t) + \bar{T}(t)Q(t)$

T	Q	Q+	J	K
0	0	0	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	X	1
0	1	1	X	0


Flip-Flop T implementado a partir de Flip-Flop tipo JK

Q	0	1
0	0	1
1	X	X

J = T

Q	0	1
0	X	X
1	0	1

K = T

 

## Flip-Flops

### Tabela verdade dos Flip-Flops

Q	Q+	R	S	J	K	T	D
0	0	X	0	0	X	0	0
0	1	0	1	1	X	1	1
1	0	1	0	X	1	1	0
1	1	0	X	X	0	0	1

### Equações de próximo estado dos Flip-Flops

R-S:  $Q+ = S + \bar{R}Q$

D:  $Q+ = D$

J-K:  $Q+ = J\bar{Q} + \bar{K}Q$

T:  $Q+ = T\bar{Q} + \bar{T}Q$


## Flip-Flops

### Características

- R-S Clocked Latch:**  
 Usado como elemento de memória.  
 Fundamental na construção de outros tipos de Flip-Flops.
- Flip-Flop J-K**  
 Construção versátil  
 Pode ser usado na construção de Flip-Flops D e T  
 Usualmente requer menos lógica para implementar controles sequenciais
- Flip-Flop D**  
 Reduz conexões, preferível em projetos VLSI  
 Técnica simples em projetos  
 Melhor escolha para registradores
- Flip-Flop T**  
 Não existe na realidade. São construídos a partir de Flip-Flops JK.  
 Usualmente é uma boa escolha em projetos de contadores.


## Latches e Flip-Flops - RS
 
### Flip-Flop - trigado na subida do relógio



- Dispositivo que dispara, ou seja, carrega o dado de entrada na descida do relógio (Negative Edge Triggered).

### Latch - sensível a nível

 

- Dispositivo no qual a informação de entrada fica disponível na saída enquanto o relógio estiver ativado (enable).

\*Obs: Tipo D a partir do JK

## Latches e Flip-Flops - RS

### Diagrama de Tempo

