

# ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO (Primeira Unidade)

## Projeto da ULA

O projeto da ULA precisa ser acoplado a um decodificador binário para display de sete segmentos que também será desenvolvido. Este projeto da primeira unidade deve ser desenvolvido totalmente baseado em portas lógicas.

O projeto deve estar pronto para baixar na placa de prototipação DE2-70, inclusive com as pinagens configuradas. As respectivas pinagens (associação de um sinal entrada/saída com um pino do FPGA) estão especificadas abaixo.

Deverá ser entregue um relatório impresso ao monitor juntamente com o código fonte (pasta completa do projeto compactada), detalhando cada fase desenvolvida, que deve conter:

- a) Capa com identificação dos alunos
- b) Visão Geral do Projeto (figura ilustrando o sistema completo em blocos).  
Explicar sucintamente nesta etapa cada módulo desenvolvido.
- c) Tabelas da Verdade (sempre que aplicável) e cálculos (reduções e mapas-k)
- d) Circuito projetado de cada módulo e simulação (waveform)
- e) Circuito com todo sistema conectado e simulação (waveform)
- f) Conclusão

A unidade lógica e aritmética deverá ser capaz de executar as seguintes operações, que serão selecionadas a partir dos códigos da tabela abaixo:

| Seleção        |                |                | Função                   |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| S <sub>2</sub> | S <sub>1</sub> | S <sub>0</sub> |                          |
| 0              | 0              | 0              | F = A + B                |
| 0              | 0              | 1              | F = A - B                |
| 0              | 1              | 0              | F = Complemento a 2 de B |
| 0              | 1              | 1              | F = A = B                |
| 1              | 0              | 0              | F = A > B                |
| 1              | 0              | 1              | F = A < B                |
| 1              | 1              | 0              | F = A AND B              |
| 1              | 1              | 1              | F = A XOR B              |

Entradas:

1. Dois vetores A e B de 5 bits (1 para o sinal e 4 para o módulo) representando os operandos. O formato é sempre este na entrada. O usuário não deve se preocupar com complemento de 2. Se o número for negativo, o bit mais significativo deve ser 1 caso contrário 0.
2. Um vetor S de 3 bits representando o seletor da operação segundo a tabela anterior.

Saídas:

1. Um vetor F de 5 bits representando o resultado da operação (para os casos em que a operação retorna um vetor), como indicado na figura abaixo. O quinto bit na saída, bit mais significativo, é o carry e não o bit de sinal. Este dado deve ser binário e não complementado a dois. Qualquer complementação necessária deve ser feita internamente na ULA.
2. 1 (LED) para indicar que o resultado é negativo (aceso quando negativo e apagado quando positivo).
3. 1 (LED) representando o status (para as operações que retornam um booleano).
4. 5 LEDs para replicar a saída F. O resultado da operação aritmética deve ser mostrada nos displays de 7 segmentos e também replicada nesses 5 leds. Nesses leds devem também ser mostrados as operações de AND e XOR bit a bit, assim como complemento 2, soma e subtração.

### Decodificador BCD para display de 7 segmentos

Para que seja possível exibir os números no display da placa DE2-70, o projeto da ULA deve estar acoplado a um decodificador. Os leds de cada display acendem quando colocado nível lógico 0.

Entradas:


1. Um número binário de 5 bits onde o quinto bit é o carry. O bit de sinal deve ser tratado separadamente e enviado diretamente para o LED respectivo.

Saídas:

1. Dois vetores de 7 bits representando os 2 displays, segundo a tabela abaixo, um para a dezena e outro para a unidade do número binário de 5 bits gerado (F) a partir da ULA. O display deve mostrar até no máximo 30 (15+15 = 30, máximo possível em 4 bits).

**OBS:** Os displays devem funcionar apenas nas operações de soma e subtração. Para todas as outras os displays devem ficar apagados.

### Diagrama do Projeto

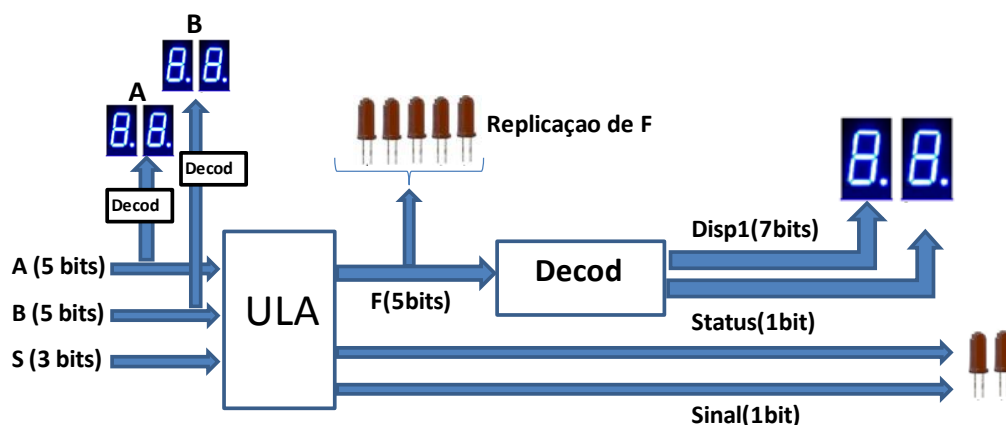

## Observações

Os números A e B usados como entrada devem replicar os valores em displays de sete segmentos, assim como a saída F.

## Pinagem:

O FPGA Cyclone II para o qual o projeto será baixado é o EP2C70F896C6.

| Signal Name | FPGA Pin No. | Description   |
|-------------|--------------|---------------|
| KEY[0]      | PIN_T29      | Pushbutton[0] |
| KEY[1]      | PIN_T28      | Pushbutton[1] |
| KEY[2]      | PIN_U30      | Pushbutton[2] |
| KEY[3]      | PIN_U29      | Pushbutton[3] |

Table 5.2. Pin assignments for the pushbutton switches.

| Signal Name | FPGA Pin No. | Description  |
|-------------|--------------|--------------|
| LEDG[0]     | PIN_W27      | LED Green[0] |
| LEDG[1]     | PIN_W25      | LED Green[1] |
| LEDG[2]     | PIN_W23      | LED Green[2] |
| LEDG[3]     | PIN_Y27      | LED Green[3] |
| LEDG[4]     | PIN_Y24      | LED Green[4] |
| LEDG[5]     | PIN_Y23      | LED Green[5] |
| LEDG[6]     | PIN_AA27     | LED Green[6] |
| LEDG[7]     | PIN_AA24     | LED Green[7] |
| LEDG[8]     | PIN_AC14     | LED Green[8] |

| Signal Name | FPGA Pin No. | Description |
|-------------|--------------|-------------|
| LEDR[0]     | PIN_AJ6      | LED Red[0]  |
| LEDR[1]     | PIN_AK5      | LED Red[1]  |
| LEDR[2]     | PIN_AJ5      | LED Red[2]  |
| LEDR[3]     | PIN_AJ4      | LED Red[3]  |
| LEDR[4]     | PIN_AK3      | LED Red[4]  |
| LEDR[5]     | PIN_AH4      | LED Red[5]  |
| LEDR[6]     | PIN_AJ3      | LED Red[6]  |
| LEDR[7]     | PIN_AJ2      | LED Red[7]  |
| LEDR[8]     | PIN_AH3      | LED Red[8]  |
| LEDR[9]     | PIN_AD14     | LED Red[9]  |
| LEDR[10]    | PIN_AC13     | LED Red[10] |
| LEDR[11]    | PIN_AB13     | LED Red[11] |
| LEDR[12]    | PIN_AC12     | LED Red[12] |
| LEDR[13]    | PIN_AB12     | LED Red[13] |
| LEDR[14]    | PIN_AC11     | LED Red[14] |
| LEDR[15]    | PIN_AD9      | LED Red[15] |
| LEDR[16]    | PIN_AD8      | LED Red[16] |
| LEDR[17]    | PIN_AJ7      | LED Red[17] |

 
 


Figure 5.6. Schematic diagram of the 7-segment displays.

| Signal Name | FPGA Pin No. | Description                   |
|-------------|--------------|-------------------------------|
| HEX0_D[0]   | PIN_AE8      | Seven Segment Digit 0[0]      |
| HEX0_D[1]   | PIN_AF9      | Seven Segment Digit 0[1]      |
| HEX0_D[2]   | PIN_AH9      | Seven Segment Digit 0[2]      |
| HEX0_D[3]   | PIN_AD10     | Seven Segment Digit 0[3]      |
| HEX0_D[4]   | PIN_AF10     | Seven Segment Digit 0[4]      |
| HEX0_D[5]   | PIN_AD11     | Seven Segment Digit 0[5]      |
| HEX0_D[6]   | PIN_AD12     | Seven Segment Digit 0[6]      |
| HEX0_DP     | PIN_AF12     | Seven Segment Decimal Point 0 |

| Signal Name | FPGA Pin No. | Description                   |
|-------------|--------------|-------------------------------|
| HEX1_D[0]   | PIN_AG13     | Seven Segment Digit 1[0]      |
| HEX1_D[1]   | PIN_AE16     | Seven Segment Digit 1[1]      |
| HEX1_D[2]   | PIN_AF16     | Seven Segment Digit 1[2]      |
| HEX1_D[3]   | PIN_AG16     | Seven Segment Digit 1[3]      |
| HEX1_D[4]   | PIN_AE17     | Seven Segment Digit 1[4]      |
| HEX1_D[5]   | PIN_AF17     | Seven Segment Digit 1[5]      |
| HEX1_D[6]   | PIN_AD17     | Seven Segment Digit 1[6]      |
| HEX1_DP     | PIN_AC17     | Seven Segment Decimal Point 1 |

| Signal Name | FPGA Pin No. | Description       |
|-------------|--------------|-------------------|
| SW[0]       | PIN_AA23     | Toggle Switch[0]  |
| SW[1]       | PIN_AB26     | Toggle Switch[1]  |
| SW[2]       | PIN_AB25     | Toggle Switch[2]  |
| SW[3]       | PIN_AC27     | Toggle Switch[3]  |
| SW[4]       | PIN_AC26     | Toggle Switch[4]  |
| SW[5]       | PIN_AC24     | Toggle Switch[5]  |
| SW[6]       | PIN_AC23     | Toggle Switch[6]  |
| SW[7]       | PIN_AD25     | Toggle Switch[7]  |
| SW[8]       | PIN_AD24     | Toggle Switch[8]  |
| SW[9]       | PIN_AE27     | Toggle Switch[9]  |
| SW[10]      | PIN_W5       | Toggle Switch[10] |
| SW[11]      | PIN_V10      | Toggle Switch[11] |
| SW[12]      | PIN_U9       | Toggle Switch[12] |
| SW[13]      | PIN_T9       | Toggle Switch[13] |
| SW[14]      | PIN_L5       | Toggle Switch[14] |
| SW[15]      | PIN_L4       | Toggle Switch[15] |
| SW[16]      | PIN_L7       | Toggle Switch[16] |
| SW[17]      | PIN_L8       | Toggle Switch[17] |

Table 5.1. Pin assignments for the toggle switches.

## Informações sobre clock (Neste projeto não será necessário)

| Signal Name | FPGA Pin No. | Description                |
|-------------|--------------|----------------------------|
| CLK_28      | PIN_E16      | 28 MHz clock input         |
| CLK_50      | PIN_AD15     | 50 MHz clock input         |
| CLK_50_2    | PIN_D16      | 50 MHz clock input         |
| CLK_50_3    | PIN_R28      | 50 MHz clock input         |
| CLK_50_4    | PIN_R3       | 50 MHz clock input         |
| EXT_CLOCK   | PIN_R29      | External (SMA) clock input |

Table 5.5. Pin assignments for the clock inputs.