

Máquinas de Estados Finitos

Aula 19

Prof. Abel Guilhermino

Definição


- Um sistema seqüencial deve ter a capacidade de capturar a influência de todas as entradas passadas sobre as saídas atuais e futuras.
- Os valores das seqüências de entrada podem ser agrupados em um número finito de **classes** de tal maneira que todas as funções no tempo que têm o mesmo efeito sobre a saída no tempo $t \geq t_1$ são incluídas na mesma classe.
- Como resultado, a determinação de $z(t)$ não precisa da seqüência de entrada inteira $x(0,t)$ porque basta saber a classe à qual a função pertence.
- A classe é mantida em uma variável auxiliar s chamada **estado**, a qual também é uma função do tempo.
- Uma vez que o número de classes (isto é, o número de estados do sistema) é finito, os sistemas são chamados de sistemas de estados finitos ou **máquinas de estados finitos**.

Representação FSM

- O estado de um sistema seqüencial usa três variáveis no tempo:
 - ◆ A entrada
 - ◆ O estado
 - ◆ A saída
- Além disso há duas funções:
 - ◆ Função transição de estado
 - ❖ Ou apenas funções de transição, a qual produz o próximo estado, como uma função da entrada atual $x(t)$ e do estado atual $s(t)$.
 - ◆ Função de saída
 - ❖ A qual produz a saída atual $z(t)$ como uma função da entrada atual e do estado atual.

Representação FSM

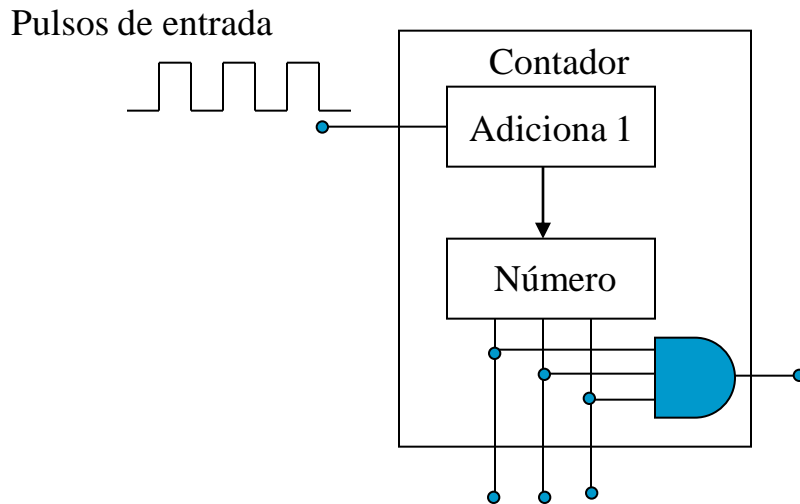- Para melhor explicar representação das máquinas de estados finitos, partimos de um exemplo de uma lógica seqüencial de um contador.



- A unidade é projetada para contar pulsos à medida que eles chegam na entrada X.
- O número de pulsos é indicado na palavra binária de 3 bits $n_2n_1n_0$.
- Palavra limitada à faixa 0-7.
- Saída R definida por:
 - $R=0$ (contador na faixa 0-6)
 - $R=1$ (contador em 7)

Representação FSM

- Essas definições caracterizam o ciclo do valor de $n_2n_1n_0$ de acordo com a seqüência:
 - ◆ $000 \rightarrow 001 \rightarrow 010 \rightarrow 011 \rightarrow 100 \rightarrow 101 \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 000..$
- Terminologia:
 - ◆ Definimos cada possível valor da palavra $n_2n_1n_0$ como sendo um estado distinto da máquina.
 - ◆ Isto significa que existem 8 possíveis estados nos quais o circuito pode estar.
 - ◆ Para descrever a operação do circuito, utilizamos desenhos chamados diagrama de estados.



Diagrama de estados

- É uma forma de representação através de desenhos usados para descrever a operação de um circuito.
- Os diagramas de estados mostram todos os estados individuais da máquina e as possíveis seqüências de mudança do circuito de um estado para o outro.
- O elemento básico consiste de um círculo que mostra o estado, com setas entrando/saindo para mostrar as transições para e do estado, respectivamente.

Diagrama de estados

- Na notação do desenho, utilizamos X/R para denotar o valor da entrada X responsável pela transição na direção mostrada e o valor da saída R quando a transição ocorre.
- Cada círculo deve ter linhas que mostram o que acontece para cada possível valor de X .


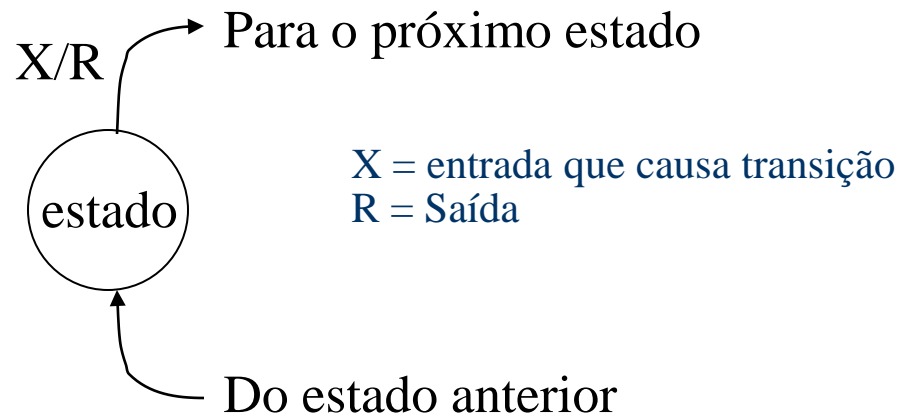


Diagrama de estados

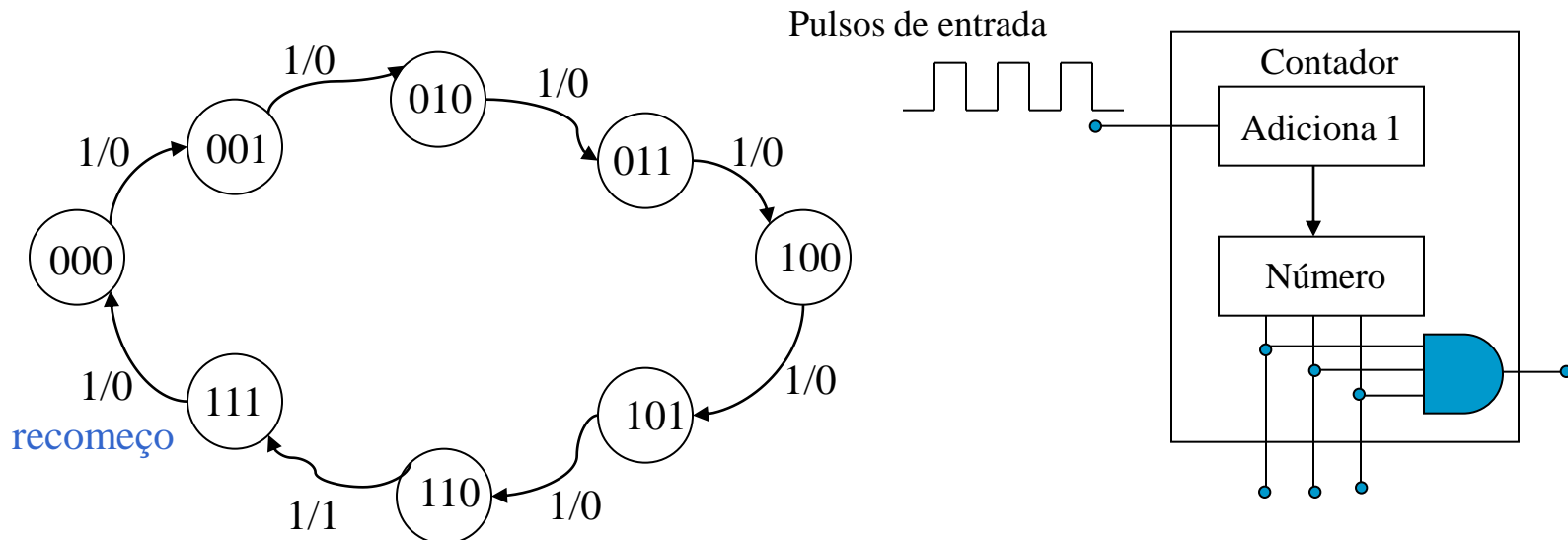- Diagrama de estados para o contador
 - ◆ Como a seqüência é bem-definida, um pulso de entrada de $X=1$ causa uma transição para o próximo estado.
 - ◆ A saída R é 0, a menos que o contador atinja o valor de $n_2n_1n_0=111$, resultando em $R=1$.







Máquinas de Estados

- É um circuito sequencial que transita numa sequência pré-definida de estados
- A transição entre estados é comandada por uma sinal de controle.
- O estado atual é definido por um elemento de memória, e o estado futuro é determinado com base no estado atual e na condição das entradas.

Máquina de Estados de Mealy

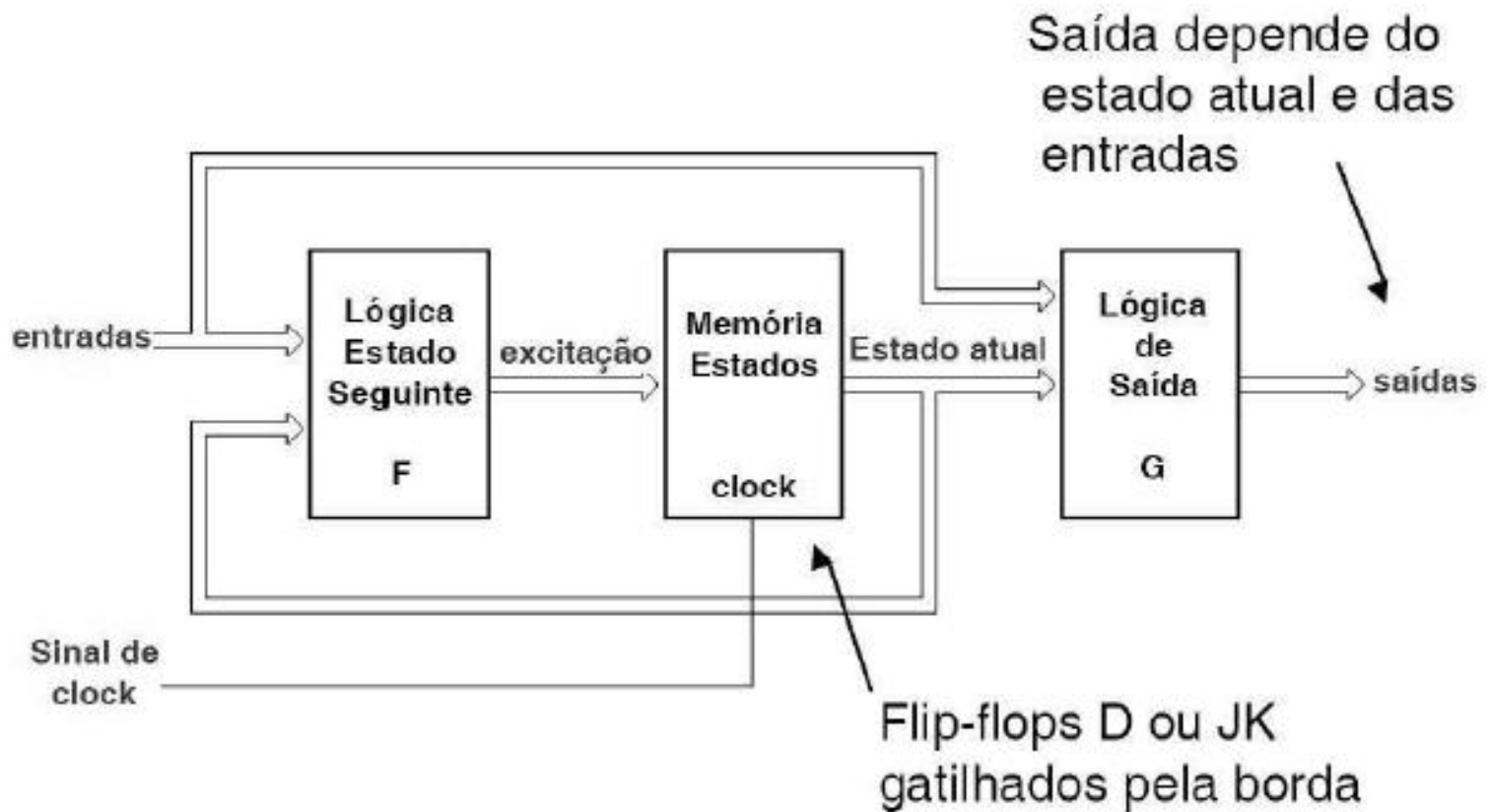

Máquina de Estados de Moore

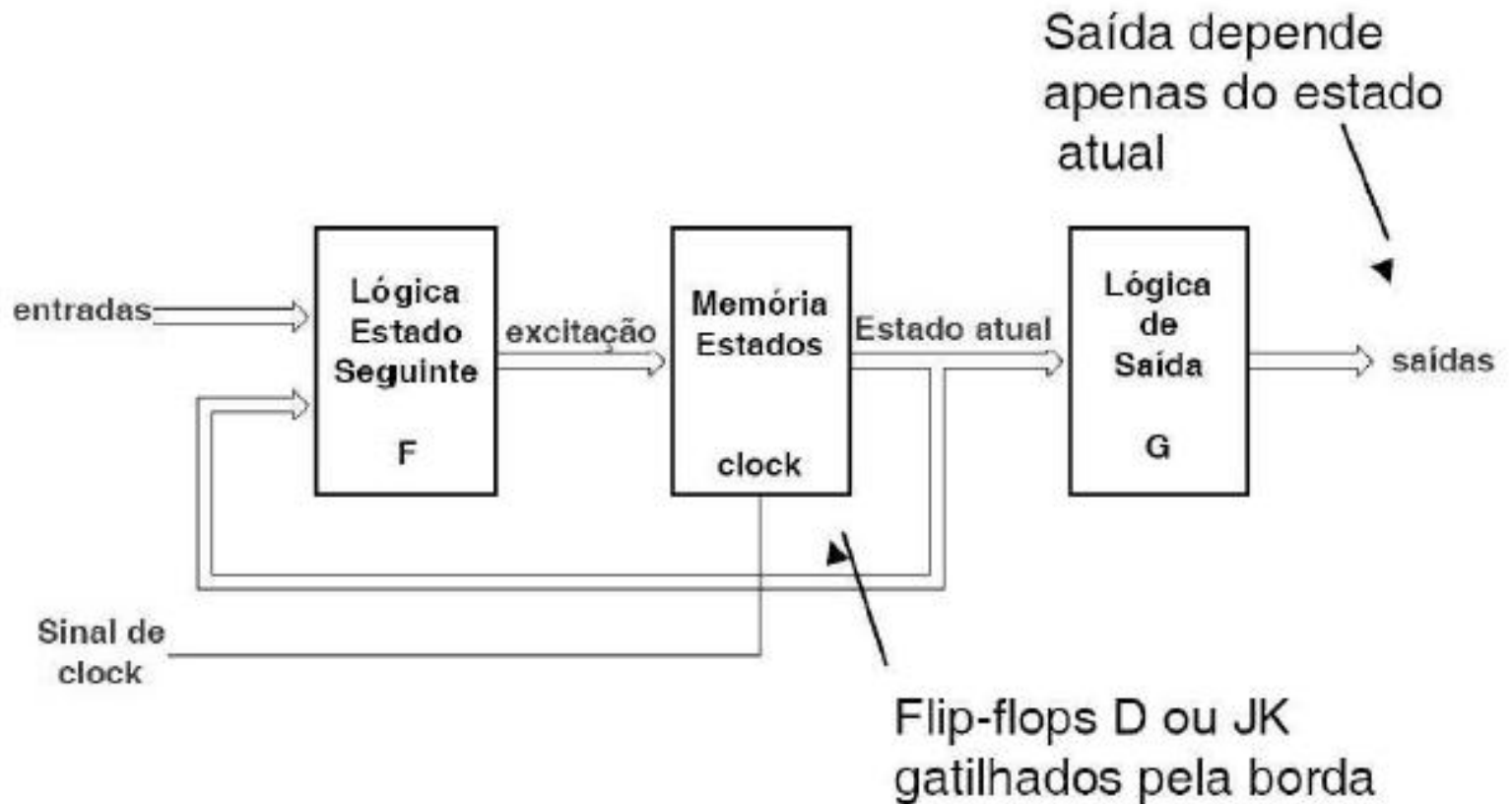



Máquina de Moore x Mealy

■ Moore


- ◆ Saídas dependem apenas do estado atual
- ◆ As saídas apenas são escritas quando os estados variam (transições de estados são síncronos)

■ Mealy

- ◆ As saídas dependem de ambos: entradas e estados
- ◆ Quando a entrada muda, as saídas são atualizadas imediatamente, sem esperar por clock

Circuito Síncrono (Clock único)

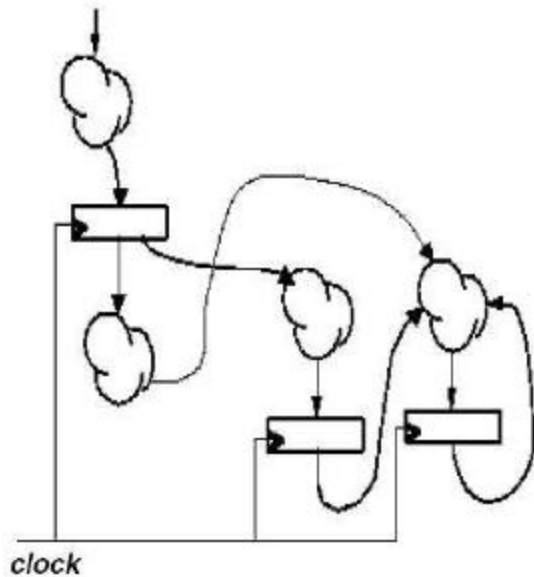- Receita para circuitos sequenciais robustos:



- ◆ As saídas dos circuitos combinacionais são analisadas apenas durante a subida de clock
- ◆ O período de clock deve ser maior do que qualquer atraso combinacional
- ◆ Os estados devem mudar apenas depois que todas as transições lógicas forem finalizadas



Lógica Sequencial

- A lógica sequencial é usada quando precisamos organizar a solução através de uma sequência de passos:
 - ◆ Exemplo: Como abrir uma fechadura com uma combinação digital. A fechadura possui três botões – “start”, “0”, “1”.
 - ❖ Passo 1: pressione o botão “Start”
 - ❖ Passo 2: pressione o botão “0”
 - ❖ Passo 3: pressione o botão “1”
 - ❖ Passo 4: pressione o botão “1”
 - ❖ Passo 5: pressione o botão “0”

Implementação Máquina de Moore

Diagrama de Estado


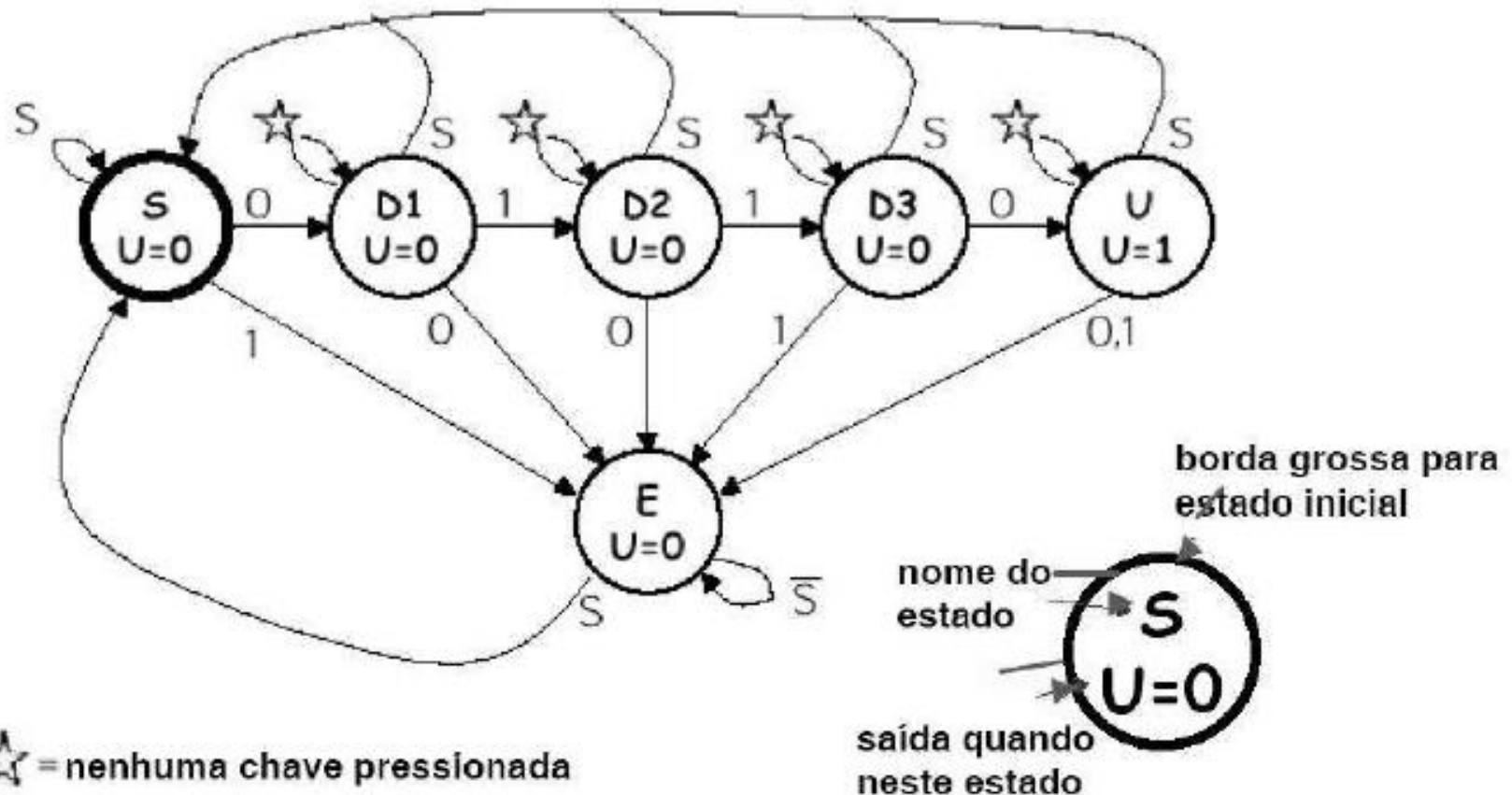


Diagrama de estados Máquina de Moore

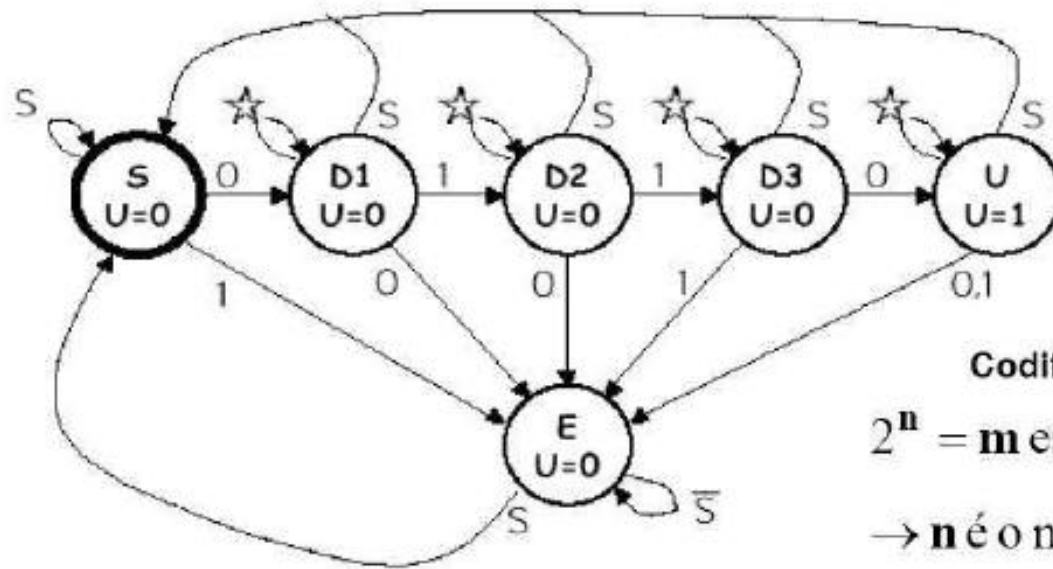

Codificador binário

$2^n = m$ estados possíveis

→ n é o número de bits

6 estados diferentes :
codificados por 3 bits

Arcos saindo de um estado devem ser:

(1) *mutuamente exclusivos*

não pode ter duas opções para um mesmo valor de entrada


(2) *coletivamente exaustivo*

todo estado deve especificar o que acontece para cada entrada possível. "Nada acontece" significa que o arco deve voltar para o mesmo estado.

Tabela de Transição de Saída Máquina de Moore

Estado atual			B "start"	B "1"	B "0"	Estado seguinte		saída U
Q ₀	Q ₁	Q ₂				(Q ₀ Q ₁ Q ₂)*		unlock
---	---	---	1	---	---	start	000	0
S	start	000	0	0	1	digit1	001	0
S	start	000	0	1	0	error	101	0
S	start	000	0	0	0	start	000	0
D1	digit1	001	0	1	0	digit2	010	0
D1	digit1	001	0	0	1	error	101	0
D1	digit1	001	0	0	0	digit1	001	0
D2	digit2	010	0	1	0	digit3	011	0
D2	digit2	010	0	0	1	error	101	0
D2	digit2	010	0	0	0	digit2	010	0
D3	digit3	011	0	0	1	unlock	100	0
D3	digit3	011	0	1	0	error	101	0
D3	digit3	011	0	0	0	digit3	011	0
U	unlock	100	0	1	0	error	101	1
U	unlock	100	0	0	1	error	101	1
U	unlock	100	0	0	0	unlock	100	1
E	error	101	0	---	---	error	101	0

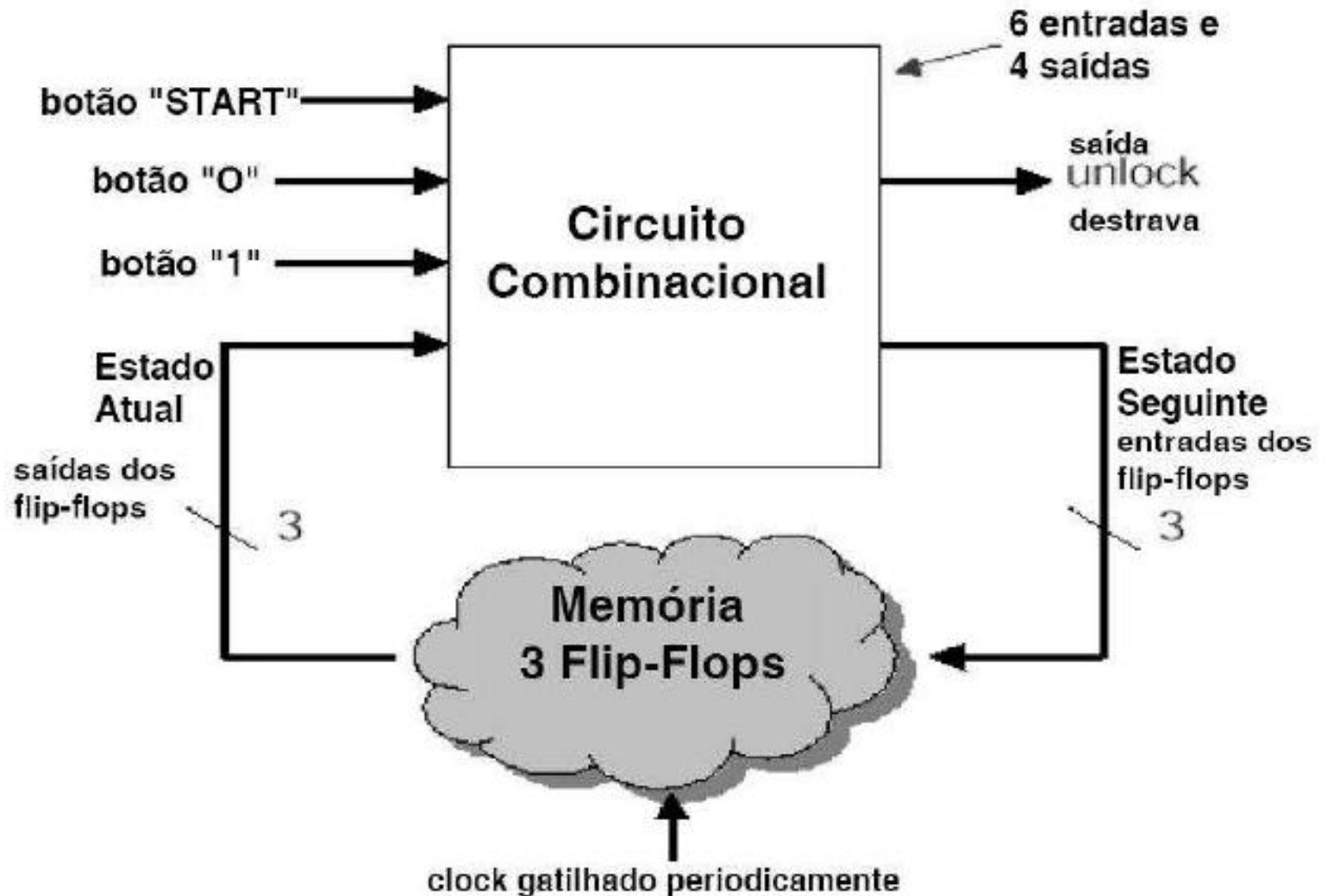Implementação do Hardware Máquina de Moore



Mapas de Karnaugh

- Quando o botão "START" for 1, o circuito irá permanecer ou voltar para o estado inicial '000'. Portanto, podemos ligar o botão "START" no botão "RESET" dos flip-flops.
- Usando flip-flop tipo D - equação característica $\rightarrow (Q_0 Q_1 Q_2)^* = (D_0 D_1 D_2)$

D₀ $Q_0 = 0$

		B1			
		B0	00	01	11
Q ₁ Q ₂	00	0	0	X	1
	01	0	1	X	0
	11	0	1	X	1
	10	0	1	X	0
			B0		

$Q_0 = 1$

		B1			
		B0	00	01	11
Q ₁ Q ₂	00	1	1	X	1
	01	1	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X
			B0		


$$Q_0^* = D_0 = B1(\overline{Q_1 Q_2} + Q_1 Q_2) + B0(Q_2 + Q_1) + Q_0$$

$$\text{saída U = unlock} = Q_0 \overline{Q_2}$$

Equação de excitação ou transição

Diagrama de estado – Exemplo (Máquina Mealy)

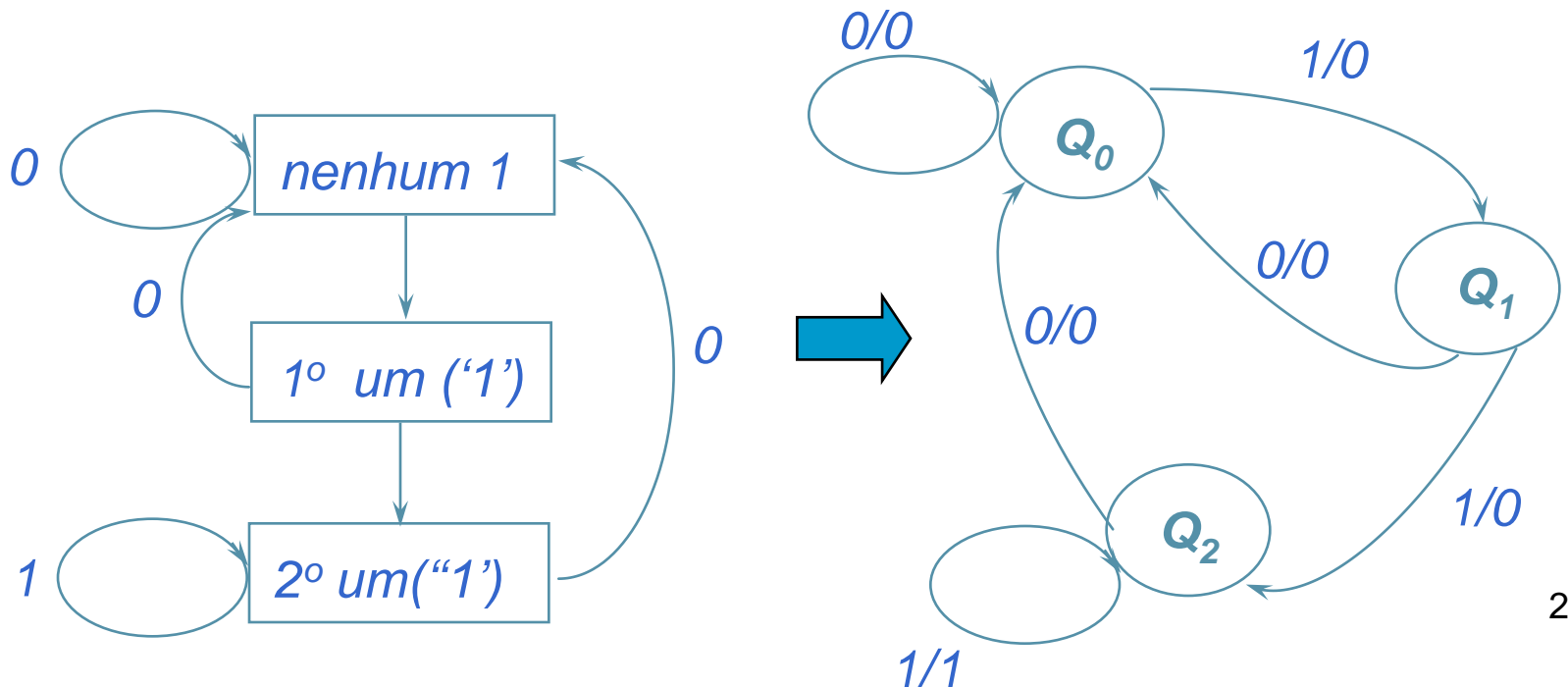- Exemplo:
- Projete um circuito que gere saída '1' quando for observado 3 uns '1's consecutivos na entrada. Nos demais casos a saída deve ser zero ('0').






Máquina de Estado Finito Síncrono (Verilog)

```
module mef (clk, in_data, out_data);  
input clk;  
input [N:0] in_data; output [M:0] out_data;  
reg [M:0] out_data;  
reg [S:0] estado;  
  
always @(negedge clk)  
    case (estado)  
        0 : begin output <= .....; estado <= .....; end  
        1 : begin output <= .....; estado <= .....; end  
        .....  
        default : begin output <= .....; estado <= .....; end  
    endcase  
endmodule
```

Máquina de Moore

Entrada: X
Saída: Z

 


Sinal de *reset*: → A.

```
module moore(clk, X, Z, rst);  
input clk, X, rst;  
output Z; reg Z;  
parameter [1:0] A=2'b00, B=2'b01,  
               C=2'b10, D=2'b11;  
reg [1:0] estado, prox_estado;  
always @(posedge clk)  
    if (rst) estado <= A;  
    else estado <= prox_estado;  
  
always @(estado or X) begin  
    Z = (estado==C || estado==D);  
    case(estado)  
        A: if (X) prox_estado = B;  
           else prox_estado = A;  
        B: if (X) prox_estado = C;  
           else prox_estado = A;  
        C: if (X) prox_estado = C;  
           else prox_estado = D;  
        D: if (X) prox_estado = A;  
           else prox_estado = B;  
    endcase  
end  
endmodule
```

Máquina de Mealy

Entrada: X
Saída: Z
Arestas: X/Y

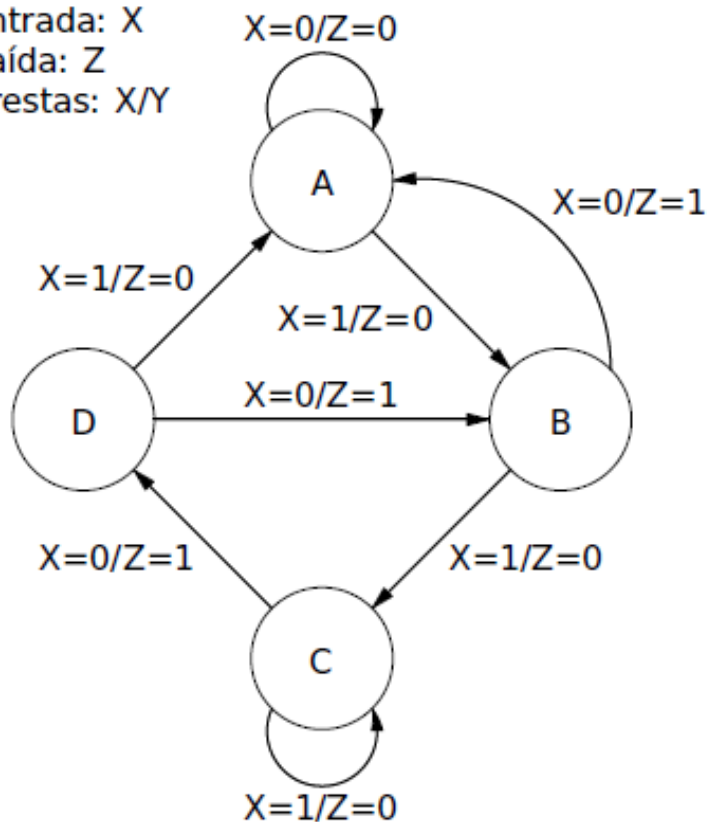

```
module mealy(clk, X, Z, rst);
input clk, X, rst;
output Z; reg Z;
parameter[1:0] A=2'b00, ...
reg [1:0] estado, prox_estado;
always @(posedge clk)
  if (rst) estado <= A;
  else estado <= prox_estado;
always @(estado or X)
  case(estado)
  A: if (X) begin
      prox_estado = B; Z=1'b0;
    end
    else begin
      prox_estado = A; Z=1'b0;
    end
  B: if (X) begin
      prox_estado = C; Z=1'b0;
    end
    else begin
      prox_estado = A; Z=1'b1;
    end
  C: ...
  D: ...
  endcase
endmodule
```