


# Sistemas Digitais

## Aula 20

1
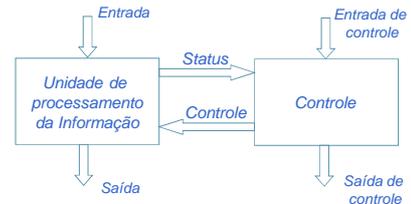
### Projeto de sistemas digitais


- Unidade de Processamento da Informação
  - Transferência de Informação
  - Operação sobre a informação
- Unidade de Controle
  - Determina a seqüência de operação a ser realizada



2
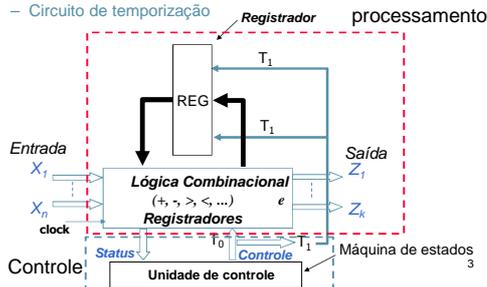
### Unidade de Procesamento da Informação

- Componentes
  - Lógica Combinacional
  - Registradores internos
  - Circuito de temporização



3

### Expressões de próximo estado na unidade de Processamento

- Registradores -> FLIP-FLOP Master/Slave
  - valor corrente ou estado corrente do registrador é o valor armazenado no registrador quando o pulso de transferência é aplicado.
  - Enquanto o pulso de transferência estiver "ON", a saída do registrador mantém o valor corrente.
  - Quando o pulso de transferência for removido (carga na descida do relógio), o registrador passará a conter o próximo estado definido pelas entradas.
- Equação de próximo estado
 
$$Q_i \leftarrow F_i(X_1, \dots, X_k, Q_1, \dots, Q_m, T)$$

X - Valor do sinal de entrada  
Q - estado atual  
T - sinal de controle
- Equação de saída
 
$$Z_j := G_j(X_1, \dots, X_k, Q_1, \dots, Q_m, T)$$

4

### Unidade de Controle - status

- É um sinal de entrada que informa a FSM alguma condição de teste
- O Status permite alterar a seqüência de computação
  - $S_i := X_i (X_1, \dots, X_k, Q_1, \dots, Q_m)$
- O sinal de status não é função de T
- O sinal de status S só alcança um estado permanente depois que a entrada X alcançar um estado permanente.
- A unidade de controle pode usar o valor corrente de S na determinação do valor corrente do sinal de controle T.
- O sinal de transferência, descida ou subida do relógio, é aplicado apenas quando a unidade de controle teve tempo suficiente para gerar o sinal de controle T, após a recepção do valor corrente de S.
- Exemplo de sinais de Status
  - O sinal de status pertence ao conjunto {XGT, XEQ, XNEQ, XGEG, XLT}
  - Onde
 

XGT	X maior que [0]
XEQ	X igual a [0]
XNEQ	X diferente de [0]
XLT	X menor que [0]

5

### Unidade de Controle


#### Sinal de controle ("Instruções")

- O sinal de controle (T) é usado para definir:
  - Transferência de informação realizada pela unidade de processamento.
  - Valor do sinal de saída gera T (instrução)
  - T pode assumir valores diferentes de acordo com a seqüência de operações do sistema
- Exemplo de T (instruções)
  - (CLR, ADD, SUB, INC, DEC)
  - CLR - faz A e B iguais a zero (clear)
  - ADD - Adiciona o conteúdo de A ao de B e coloca o resultado em A
  - SUB - Subtrai o conteúdo de B de A e coloca o resultado em A
  - INC - Adiciona [1] ao conteúdo de A
  - DEC - Subtrai [1] do conteúdo de A

6
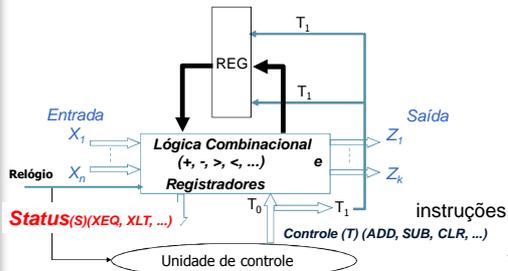
## Sinais de controle/status - exemplo

registrador (shift left, shift right, clear, ....)



7

## Considerações de tempo


- **Clocked systems** - Existe um relógio geral que gera a seqüência padrão de pulsos de transferência.



- Quando o pulso de transferência for aplicado é suposto que todos os sinais envolvidos na operação de transferência associado com esse evento tenham alcançado o estado permanente.
- Os valores das entradas e das saídas dos registradores devem permanecer constantes durante os t segundos em que o pulso de transferência estiver presente.
- Quando o pulso de transferência terminar (ou começar), a saída dos registradores envolvidos na transferência assume os novos valores.

8
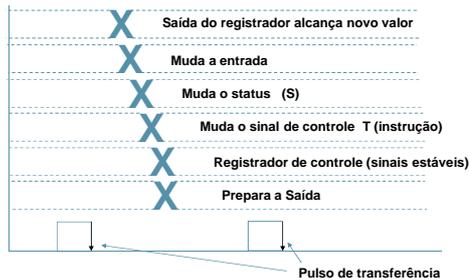
## Relação de tempo entre os diferentes sinais na unidade de processamento da informação



9

## Unidade de controle

### Algoritmo para computar $F(x) = Y$

- Calcular  $F(x)$  executando operações e testes na ordem prescritas
- Indicar que não existe  $Y$  que satisfaça as condições da computação

### Condições de implementação do algoritmo

- Ter dispositivos capazes de implementar as operações previstas
- Descrever a computação como uma seqüência das operações especificadas (programa de máquina)
- Ter um dispositivo capaz de levar adiante os passos da computação (Unidade de controle)
  - Modelo da Unidade de Controle
  - Linguagem de descrição de hardware

10

## Programa de hardware



- Mecanismo que implementa a funcionalidade do sistema de computação

- A unidade de processamento foi definida e as operações e testes completamente descritas por uma tabela de especificações.
  - Operações  $T$  (instruções)
  - Testes  $S$
- O sistema é síncrono. O pulso  $\tau$  faz com que a operação indicada por  $T$  seja executada e a unidade de controle passe para a próxima instrução.
- Todos os sinais da unidade de informação devem ter alcançado o estado permanente antes do próximo  $\tau$  ser aplicado.

11

## Modelo da unidade de controle

A unidade de controle determina que evento ocorrerá no próximo pulso de relógio

- Equação de  $T$  (Instruções)  
 $T := F(S, Q)$
- Equação de próximo estado  
 $Q <- G(S, Q)$



12

### Processo de programação

1. Informação de entrada
2. Realizar uma seqüência de operações
3. Testar e decidir o que fazer nos próximos passos
4. Repetir uma seqüência de passos até que certas tarefas computacionais sejam realizadas
5. Informações de saída
  - Programa de hardware
    - Tabela de especificação -> Linguagem
    - Operações -> Controle T (instrução)
    - Testes -> Status S
  - Projeto
    - Definir a tarefa computacional a ser realizada
    - Definir a unidade de processamento da informação
    - Definir o algoritmo para implementar a computação
    - Criar a tabela de estado da unidade de controle
    - Implementar e testar o hardware

13

### Linguagem de hardware - exemplo

- <STATUS >
  - Indica o resultado de uma comparação entre dois vetores
- Exemplo:
  - a. Forma mneumônica
    - GT - maior que
    - LT - menor que
    - EQU - igual
  - b. Forma de vetor
    - GT = [1,0,1]
    - LT = [1,1,1]
    - EQU = [0,1,1]
- <CONTROLE > ou <Instruções = T>
  - Exemplo:
    - NOP - No Operation [0,0,0]
    - CLR - Clear [0,0,1]
    - ADD - Soma [0,1,0]
    - SUB - Subtração [0,1,1]

14

### Exemplo – Declarações simples

Muitas vezes o processamento de uma informação exige uma seqüência de transferência até que a tarefa seja terminada.

**Exemplo 01:**  
/\* Programa que a função (a+b+c) e mostra o resultado (z = a+b-c)

```

Sigad: CLRLD /* Clear acumulador Y, Z e carrega valor de A em X
      ADD /* ADD 1o. valor, guarda resultado e lê novo valor
      ADD /* ADD 2o. valor, guarda resultado e lê novo valor
      SUB /* SUB 3o. valor, guarda resultado
      DISP Sigad /* mostra resultado e repete cálculo em Z
  
```

Como construir uma unidade de controle que implemente este programa?

Estado	Estado/saída
Q <sub>A</sub>	Sigad: Q <sub>B</sub> /CLRLD
Q <sub>B</sub>	Q <sub>C</sub> /ADD
Q <sub>C</sub>	Q <sub>D</sub> /ADD
Q <sub>D</sub>	Q <sub>E</sub> /SUB
Q <sub>E</sub>	Q <sub>A</sub> /DISP

15

### Z = a+b-c

Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>D</sub>	Q <sub>E</sub>
A=a	A=b	A=c	A=-	A=-
Y=-	Y=0	Y=a	Y=a+b	Y=a+b-c
X=-	X=a	X=b	X=c	X=-
Z=0	Z=0	Z=0	Z=0	Z=0
Ty=0	Ty=1	Ty=1	Ty=1	Ty=0
Tx=1	Tx=1	Tx=1	Tx=1	Tx=0
Tz=0	Tz=2	Tz=2	Tz=2	Tz=1
Tula=0	Tula=0	Tula=0	Tula=1	Tula=1

Instruções: CLRLD = [0, 1, 0, x], ADD = [1, 1, 2, 0], SUB = [1, 1, 2, 1], DISP = [0, 0, 1, x]

Tula T: [0] = + [0] = clear, [1] = - [1] = load, [2] = hold

16

### Execução de um programa

Instruções: CLRLD = [0, 1, 0, x], ADD = [1, 1, 2, 0], SUB = [1, 1, 2, 1], DISP = [0, 0, 1, x]

Z = a+b-c

Contador do Programa (PC)	Instruções	end(dados)	X = ; Y = ; Z =
00	[0,1,0,x] CLRLD	end+0(a)	X = -; Y = -; Z = -;
01	[1,1,2,0] ADD	end+1(b)	X = a; Y = 0; Z = 0;
02	[1,1,2,0] ADD	end+2(c)	X = b; Y = a; Z = 0;
03	[1,1,2,1] SUB	-	X = c; Y = a+b; Z = 0;
04	[0,0,1,x] DISP	-	X = -; Y = a+b-c; Z = 0;
05	-	-	X = -; Y = a+b-c; Z = a+b-c;

17

### Exemplo 02:







Implementar o algoritmo abaixo:


```

y := 2
x := 6
If(x>y) then
  z := x+y
else
  e := x-y
  * STATUS = ST
  
```

Case: Q<sub>B</sub> if = ST=[0] Q<sub>E</sub>/ADD, Q<sub>D</sub> if = ST=[1] Q<sub>E</sub>/SUB, Q<sub>A</sub>/DISP

18

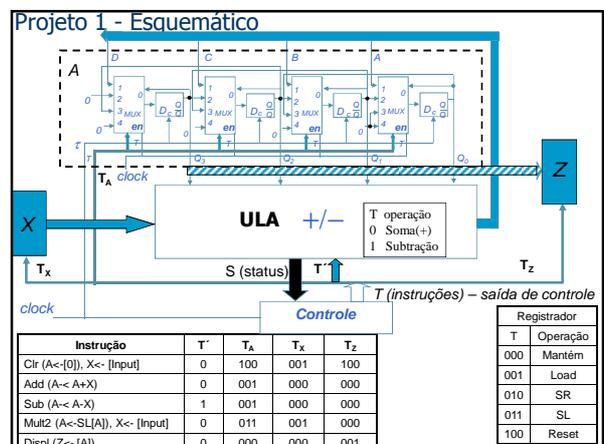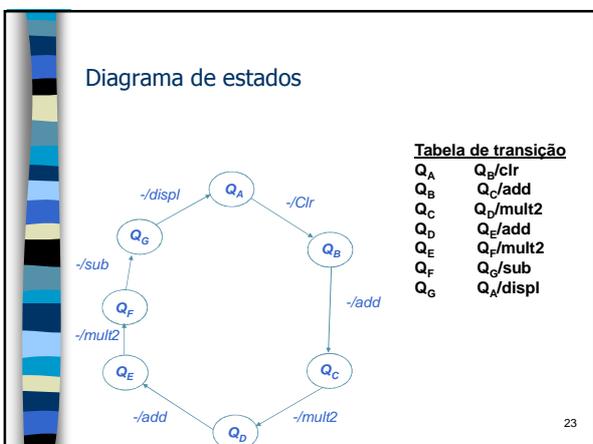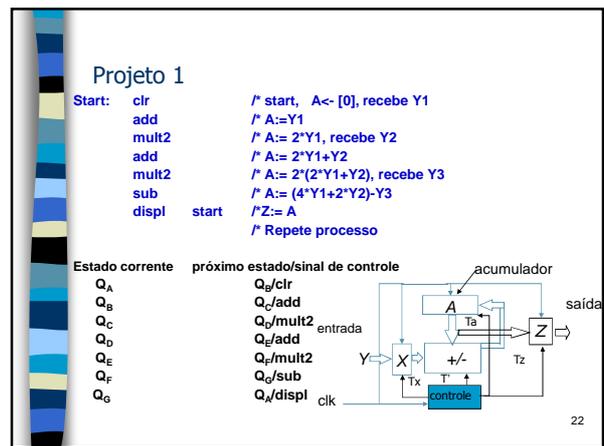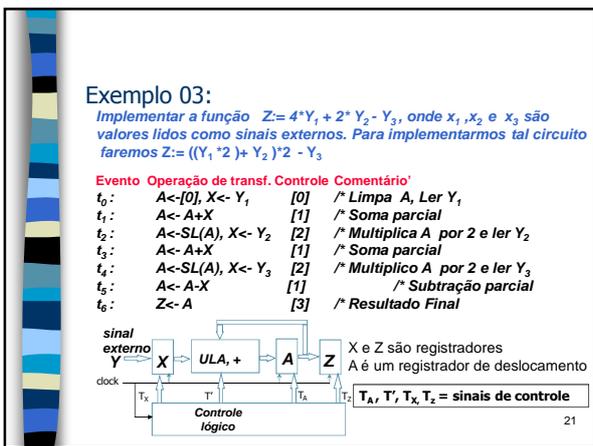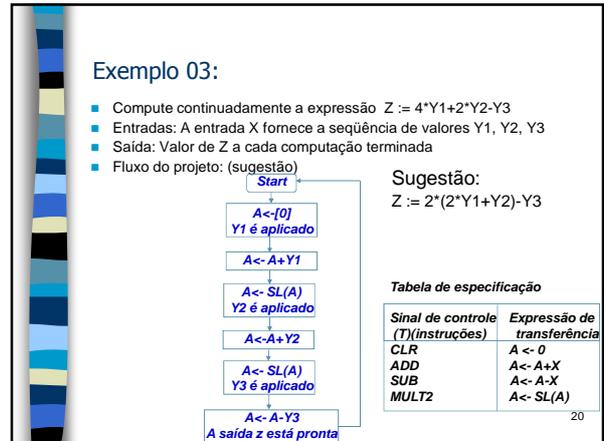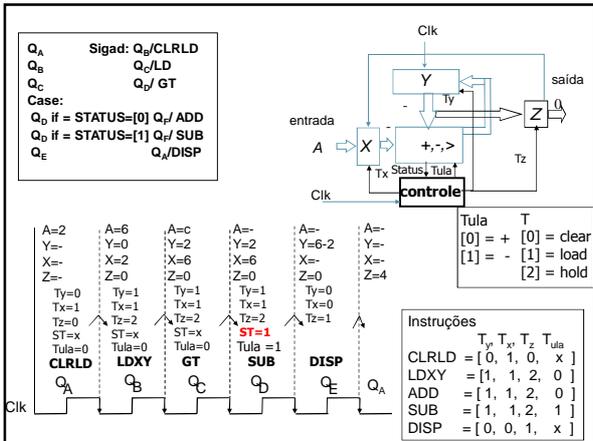

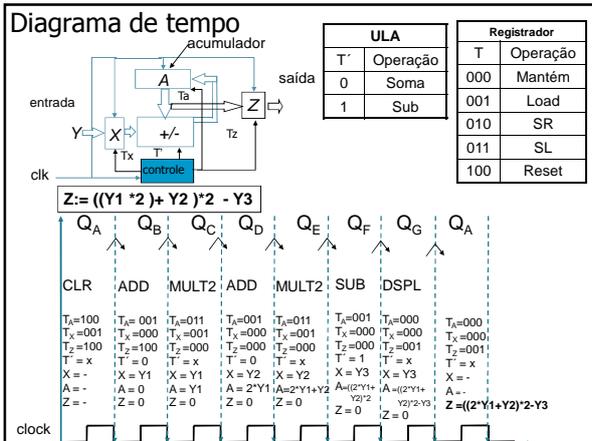

### Implementação do controle

instruções

Estado presente	Próximo estado	FF 1	FF 2	FF 3	T <sub>A</sub>	T <sub>X</sub>	T <sub>Z</sub>	T'	Inst
Y <sub>2</sub> Y <sub>1</sub> Y <sub>0</sub>	Y <sub>2+1</sub> Y <sub>1+1</sub> Y <sub>0+1</sub>	J <sub>2</sub> K <sub>2</sub>	J <sub>1</sub> K <sub>1</sub>	J <sub>0</sub> K <sub>0</sub>	T <sub>2</sub> T <sub>1</sub> T <sub>0</sub>	T <sub>2</sub> T <sub>1</sub> T <sub>0</sub>	T <sub>2</sub> T <sub>1</sub> T <sub>0</sub>	T'	
0 0 0	0 0 1	0 X	0 X	1 X	1 0 0	0 0 1	1 0 0	X	CLR
0 0 1	0 1 0	0 X	1 X	X 1	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0	ADD
0 1 0	0 1 1	0 X	X 0	1 X	0 1 1	0 0 1	0 0 0	X	MULT2
0 1 1	1 0 0	1 X	X 1	X 1	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0	ADD
1 0 0	1 0 1	0 X	0 X	1 X	0 1 1	0 0 1	0 0 0	X	MULT2
1 0 1	1 1 0	X 0	1 X	X 1	0 0 1	0 0 0	0 0 0	1	SUB
1 1 0	0 0 0	X 1	X 1	0 X	0 0 0	0 0 0	0 0 1	X	DSPL
X X X	X X X	X X	X X	X X	X X X	X X X	X X X	x	x

\* Implementação da máquina de estados usando Flip-Flop tipo JK

### Implementação do circuito

Equações booleanas

$J_2 = y_1 y_0$

y <sub>2</sub> \ y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	X	X	X	X

$K_2 = \bar{y}_1 y_0$

y <sub>2</sub> \ y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	0	1	X	X

$J_1 = \bar{y}_2 y_0$

y <sub>2</sub> \ y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>	00	01	11	10
0	0	1	X	X
1	0	0	X	X

$K_1 = y_1 y_0$

y <sub>2</sub> \ y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>	00	01	11	10
0	X	X	1	0
1	X	X	X	X

$J_0 = 1$

y <sub>2</sub> \ y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>	00	01	11	10
0	1	X	X	1
1	1	X	X	1

$K_0 = 1$

y <sub>2</sub> \ y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	X	1	X	X

Implementar os T's ?

27