


Infraestrutura de Hardware

Implementação Multiciclo de um Processador Simples

Perguntas que Devem ser Respondidas ao Final do Curso

- Como um programa escrito em uma linguagem de alto nível é entendido e executado pelo HW?
- Qual é a interface entre SW e HW e como o SW instrui o HW a executar o que foi planejado?
- O que determina o desempenho de um programa e como ele pode ser melhorado?
- Que técnicas um projetista de HW pode utilizar para melhorar o desempenho?


Interface HW/SW: ISA

 


Repertório de Instruções da Arquitetura

Visão Simplificada de Processamento de Instrução

- CPU faz continuamente 3 ações:

 

Implementação Monociclo de CPU Simples

 

Memórias diferentes
para instruções e
dados

Análise de Implementação Monociclo

■ Vantagem:

Simplicidade de implementação

- Datapath e Controle

■ Desvantagens:

Custo de hardware

- Duplicação de componentes devido a restrição de um ciclo para o processamento de instrução

Desempenho

- Ciclo de clock longo para comportar instrução mais lenta
- Instruções que demandam menos tempo deixam CPU ociosa
- Implementação pouco eficiente

Como Melhorar?

■ Implementação Multiciclo!

Dividir processamento de instrução em diferentes estágios

Cada estágio é executado em um ciclo de clock

- Ciclo pode ser menor



Diferentes instruções requerem quantidade de estágios diferentes

- Algumas instruções podem ser processadas em menos tempo
- Tempo médio de processamento pode melhorar

Mesmo componente de HW pode ser utilizado em estágios diferentes



Uso mais eficiente de HW!

  Quebrando Processamento de Instrução em Estágios



- Dois primeiros estágios sempre executados
- Dependendo da instrução, alguns dos outros estágios podem não ser executados

Implementação Monociclo

  

Implementação Multiciclo



Busca - Decodifica - ALU - Memória - Escrita Reg.

Instruções

Repertório

Instrução	Descrição
ADD rd, rs, rt	$rd \leftarrow rs + rt$
SUB rd, rs, rt	$rd \leftarrow rs - rt$
AND rd, rs, rt	$rd \leftarrow rs \text{ and } rt$ (bit a bit)
OR rd, rs, rt	$rd \leftarrow rs \text{ or } rt$ (bit a bit)
SLT rd, rs, rt	Se $rs < rt$, $rd \leftarrow 1$, senão $rd \leftarrow 0$
LW rt, desl(rs)	Carrega palavra de mem. em registrador rt
SW rt, desl(rs)	Armazena conteúdo de registrador rt em mem.
BEQ rs, rt, end	Desvio para end, se $rs == rt$
J end	Desvio para end

Formato

Aritméticos/Lógicos

op	rs	rt	rd	sa	funct
----	----	----	----	----	-------


Armazenamento/Branch

op	rs	rt	deslocamento/endereço
----	----	----	-----------------------

Jump


op	endereço
----	----------

 Visão Abstrata de Implementação Monociclo



Memórias diferentes para instruções e dados

 Visão Abstrata de Implementação Multiciclo




**Memória única para
instruções e dados**

**Componente único para
realizar operações**

- Compartilhamento de recursos

Utilizados em estágios diferentes (ciclos de clock diferentes)

Mais Registradores...

 

**Registradores auxiliares
entre unidades funcionais
maiores**

- Valores que serão usados na mesma instrução, mas em ciclo de clock diferente devem ser armazenados nestes registradores


Processamento na Implementação Multiciclo

- Um ciclo de clock pode acomodar uma das operações:
 - Acesso de memória
 - Acesso ao banco de registradores (2 leituras ou 1 escrita)
 - Operação da ALU
- Unidades funcionais só podem ser utilizados uma vez durante um ciclo
 - ALU, memória, banco de registradores
 - Exceção: registradores auxiliares
 - IR – Armazena instrução lida da memória
 - MDR – Armazena dado lido da memória
 - A e B – Armazenam operandos lidos do banco de registradores
 - ALUOut – Armazena saída da ALU


Processamento na Implementação Multiciclo

- Dados de uma instrução necessários para outra instrução são armazenados nas unidades visíveis ao programador
 - Memória
 - Banco de registradores
 - PC
- Dados necessários entre estágios (ciclos) diferentes de uma mesma instrução são armazenados nos registradores auxiliares

Unidade de Processamento Monociclo

 


Unidade de Processamento Multiciclo

 

- Compartilhamento de recursos


Mais multiplexadores ou multiplexadores expandidos

Entrada de Endereço da Memória

 


- Multiplexador para escolha entre endereço de instrução (**PC**) ou endereço de dado (**saída da ALU - ALUOut**)

Primeiro Operando da ALU

 


- Multiplexador para escolha entre **PC** ou operando da saída do banco de registradores (**registrador A**)

Segundo Operando da ALU

 


- Multiplexador expandido para escolha entre saída do banco de registradores (**B**), a constante 4 (para incrementar PC), o sinal estendido e deslocado de 2 bits (para beq) e o sinal simplesmente estendido (para lw/sw)

 Unidade de Processamento com Sinais de Controle




Atualizados em todo ciclo de clock, não precisam de sinal de controle de escrita

Unidade de Processamento com Controle

 

Atualização do PC

 

- Multiplexador para escolha entre 3 fontes de atualização: PC + 4, jump, branch

Sinais de 1 bit da Unidade de Controle

Nome	Efeito quando 0	Efeito quando 1
RegDst	Número do registrador destino para escrita vem de rt	Número do registrador destino para escrita vem de rd
RegWrite	Nada	Registrador da entrada "Write register" recebe valor da entrada "Write data"
ALUSrcA	1º operando da ALU vem do PC	1º operando da ALU vem do registrador A
IRWrite	Nada	Saída da memória é escrita em IR
MemRead	Nada	Dado da memória relativo ao endereço especificado é colocado na saída
MemWrite	Nada	Dado da memória do endereço especificado é substituído pelo que tem no "Write data"
MemTo Reg	Valor escrito na entrada "Write data" dos registradores vem da ALUOut	Valor escrito na entrada "Write data" vem de MDR
PCWrite	Nada	Escrita em PC, controlado por PCSource
PCWriteCond	Nada	Escrita em PC se saída Zero de ALU ativo
lorD	PC fornece endereço para a memória	ALUOut fornece endereço para a memória


Sinais de 2 bits da Unidade de Controle

Nome	Valor	Efeito
ALUOp	00	ALU faz soma
	01	ALU faz subtração
	10	Campo funct determina operação
ALUSrcB	00	2° Operando da ALU vem de B
	01	2° Operando da ALU é a constante 4
	10	2° Operando é o sinal estendido, 16 bits menos significantes de IR
	11	2° Operando é o sinal estendido, 16 bits menos significantes de IR, deslocados de 2 bits para a esquerda
PCSource	00	Saída de ALU ($PC + 4$) é enviado ao PC para escrita
	01	ALUOut (endereço destino do branch) é enviado ao PC para escrita
	10	Endereço destino do jump (26 bits menos significativos do IR deslocados de 2 bits para a esquerda concatenados com $PC+4[31:28]$) é enviado ao PC para escrita


Quebrando Processamento de Instrução em Ciclos de Clock



Busca Instrução e Atualiza PC

 

Busca Instrução e Atualiza de PC

 


Decodifica e Lê Registradores



```
A <= Reg[IR[25:21]] ;  
B <= Reg[IR[20:16]] ;  
ALUOut <= PC + sign-ext(IR[15:0]) << 2 ;
```

- Ler registrador **rs** e escrever em A
- Ler registrador **rt** colocar e escrever em B
- Calcular endereço destino do branch e escrever em ALUOut
- **Se instrução não for arit/logica ou branch, estas ações não prejudicam funcionamento da CPU**

Decodifica e Lê Instruções

 

Opera com a ALU



//Referência à memória
ALUOut <= A + sign-ext(IR[15:0]);

OU

//Operação Arit/Lógica
ALUOut <= A op B;

OU


//Branch
if (A == B) PC <= ALUOut;

OU

//Jump
PC <=conc(PC[31:28], IR[25:0] << 2)

- Lê registrador A
- Dependendo da instrução, executa diferentes ações com ALU
- **Branch e Jump completados**

Opera com a ALU: Instruções Aritméticas

 

Acessa a Memória (ou Escreve em Registrador)



- Instruções arit/lógicas e SW são completadas
 - **Arit/Lógicas escrevem no registrador**
- LW: dado da memória armazenado no endereço ALUOut é carregado em MDR

//Referência à memória LW
`MDR <= Memory[ALUOut];`


OU

//Referência à memória SW
`Memory[ALUOut] <= B`

OU

//Operação Arit/Lógica
`Reg[IR[15:11]] <= ALUOut`

Acessa a Memória: LW

 


Escreve em Registrador



- Neste ciclo, instrução LW é completada
- Dado do MDR é escrito em um registrador do banco de registradores
- **LW é instrução mais lenta**

$\text{Reg}[\text{IR}[20:16]] \leq \text{MDR}$

Escreve em Registrador: LW

 

Implementação da Unidade de Controle

■ Monociclo

Simplicidade de implementação


- Tabela verdade usada para gerar lógica combinacional

■ Multiciclo


Complexa

- Estado do processamento da instrução deve ser levado em conta
- Pode ser projetada com o auxílio de uma máquina de estados finita (**F**inite **S**tate **M**achine – FSM)

 
FSM da Unidade de Controle – Visão Abstrata



 
FSM da Busca, Decodificação e Leitura de Registradores



Instruções de Acesso a Memória

 

Instruções de Aritméticas/Lógicas

 


**Executa
operação
especificada no
campo funct**


**Escreve
resultado no
registrador**

Instruções de Branch e Jump


Branch

 


Jump

 


FSM Completa

 

Exemplo de Execução: LW

 

Implementação de Unidade de Controle

 

CPU: Exceções

- Sequência de execução é alterada devido a eventos não esperados:

internos:

- opcode inexistente
- overflow
- divisão por zero

externos:

- dispositivo de entrada/saída

Exceções

- Execução do programa é interrompida e uma rotina de tratamento é executada
 - Valor do PC deve ser guardado
 - O endereço da rotina de tratamento deve ser carregado em PC

Perguntas Importantes

■ Onde guardar o endereço do PC?

Registrador

- MIPS: EPC

Pilha

■ Onde o endereço da sua subrotina de tratamento deve ser guardado?

Valor fixo – MIPS

- 0x8000 0180
- precisa-se saber a causa da exceção

Vetor de endereços na memória

- Endereço pré-estabelecido informa a causa da exceção


Exceções - MIPS

- Tipos de Exceções:
 - Instrução Indefinida
 - Overflow aritmético
- Registrador EPC
 - guarda endereço da instrução afetada
- Registrador de Causa
 - identifica o tipo de evento que causou a exceção


Implementando Exceções

- Assumindo que a CPU trata dois tipos de exceção:
 - Instrução inexistente (código da causa = 0)
 - Overflow (código da causa = 1)
- Precisa-se mudar unidade de processamento para:
 - Armazenar causa
 - Armazenar endereço de instrução afetada (EPC)
 - Escrever no PC endereço da subrotina de tratamento
 - 0x8000 0180
- Precisa-se mudar unidade de controle para:
 - Permitir escrita no registrador de causa e EPC
 - Selecionar o que é escrito dependendo da exceção
 - Permitir a atualização do PC com endereço da rotina de tratamento

CPU Trabalhando com Exceções

 

Trabalhando com Exceções - Controle

 

Novos estados decorrentes do tratamento de exceção