



Prototipação de Sistemas Digitais

Síntese RTL

Cristiano Araújo



Síntese RTL

- **Síntese RTL**

- A Síntese de Alto-Nível tipicamente fornece uma descrição inicial no nível RT do Caminho de dados(Data Path) e do Controlador(Controller).
- A síntese RTL pode ser caracterizada como um refinamento da síntese de Alto-Nível. Neste nível de projeto, onde a sincronização é explicitamente feita por um ou mais sinais de relógio(clock), as características físicas dos bloco lógicos são conhecidas em maior detalhe que no nível algoritmo, permitindo assim etapas de otimização baseados em modelos mais realistas que àqueles da Síntese de Alto-Nível.
- Descrições a nível RT representam a entrada para síntese a nível lógico do sistema, para qual o sistema é especificado por blocos de lógica combinacional e elementos de armazenamento.

Síntese RTL

- Modelos de entrada para síntese RTL vão desde FSMs completas à arquiteturas completamente especificadas.

Synthesis task	Synchronization points	Input design model
Scheduling	I/O events	CFG
Resource allocation	Clock	FSMD
Resource binding	Clock	FSMD with resources
Logic synthesis	Clock	FSM + DP
Layout synthesis	Wire value change	Gate netlist

Síntese Algorítmica

Descrição inicial:

- Data Path (Caminho de dados)
- Controller (Controlador)



Síntese do Data Path
Síntese do controlador (FSM)

Descrição resultante:

- Blocos de lógica combinacional
- Elementos de armazenagem

Síntese Lógica

Síntese RTL - Síntese do Caminho de dados (data Path)

- Técnicas de Otimização


- **Suponha um Scheduling tendo como resultado a seguinte descrição a nível RT:**

- control-step 1: $r_1 \leftarrow c_1(v_i, \dots)$

- control-step 2: $r_2 \leftarrow c_2(r_1, v_j, \dots)$

- Onde r_1 e r_2 são registradores, c_1 e c_2 blocos computacionais e v_i e v_j variáveis. Baseado na resposta em tempo do sistema, teríamos que a frequência máxima de operação do circuito seria dado por:

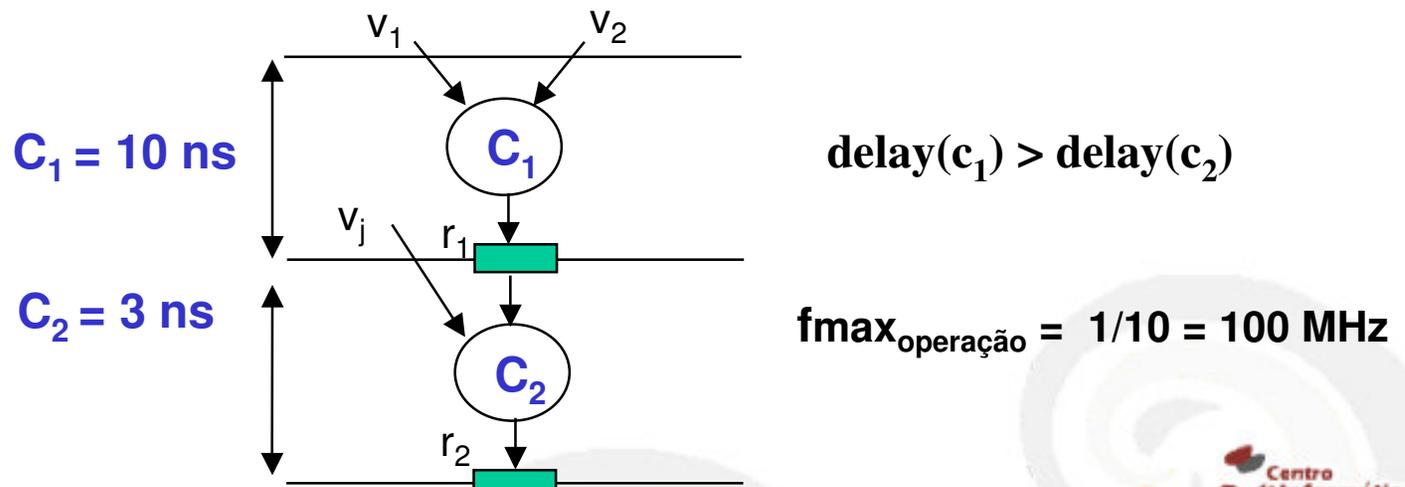- $f_{\max} = 1/\max\{\text{delay}(c_1), \text{delay}(c_2)\}$



Síntese RTL - Síntese do Caminho de dados (data Path)


- **Supondo que o bloco c_1 determina a frequência do circuito, isso é $\text{delay}(c_1) > \text{delay}(c_2)$, existem várias possibilidades de aumentarmos o relógio do sistema (retiming) sem mudar a estrutura global do mesmo.**
 - **1ª** Substituir blocos lentos por blocos combinacionais mais rápidos (ex: ripple carry adder por um carry-look ahead adder)
 - **2ª** Reestruturar o circuito e mudar as posições de registradores.
- **As possíveis modificações acima implicam em negociação entre área e tempo. Por exemplo, maior área, maior velocidade, maior custo, etc.**

Síntese RTL - Síntese do Caminho de dados (data Path)

- Reestruturar o circuito
 - Reestruturar o circuito e
 - Mudar posição de registradores (retiming)
- Suponha c_1 pode ser reestuturado, particionado-o em dois novos circuitos
$$c_1^{\text{novo}} = g(f_1(v_i, \dots), f_2(v_i, \dots))$$
 - onde f_1 e f_2 têm menor complexidade que c_1 ;
 - assim seus atrasos seriam assumidos menor que c_1 e a nova descrição RT pode ser resintetizada (re-síntese), resultando em:
control-step 1: $r_1 \leftarrow f_1(v_i, \dots); r_2 \leftarrow f_2(v_i, \dots)$
control-step 2: $r_3 \leftarrow c_2(g(r_1, r_2), v_j, \dots)$
 - A solução é mais rápida que a original assumindo que
 - **$\text{delay}(g) + \text{delay}(c_2) < \text{delay}(c_1)$**

Re-estruturando o circuito

• Circuito Original (exemplo)

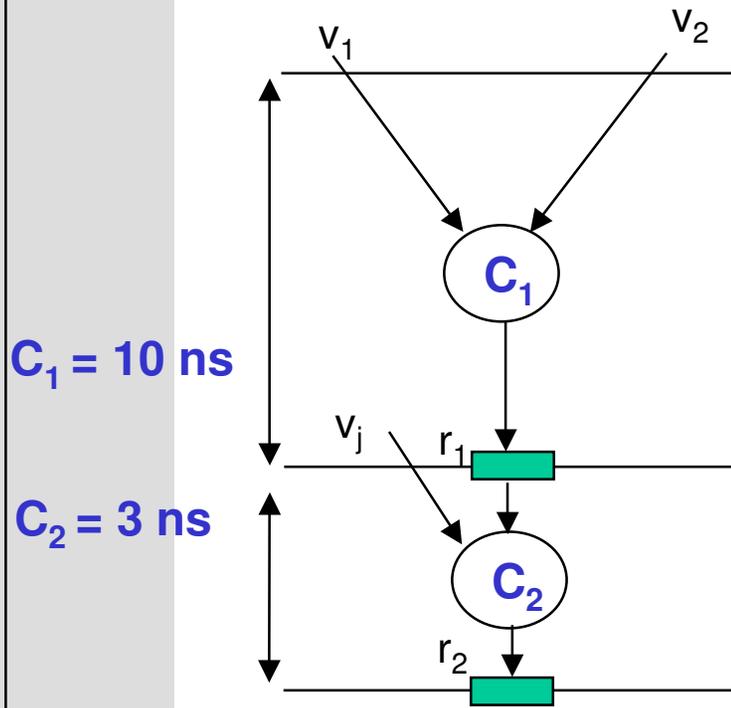


$C_1 = 10 \text{ ns}$

$C_2 = 3 \text{ ns}$

$\text{delay}(c_1) > \text{delay}(c_2)$

• Reestruturando o circuito (re-síntese)

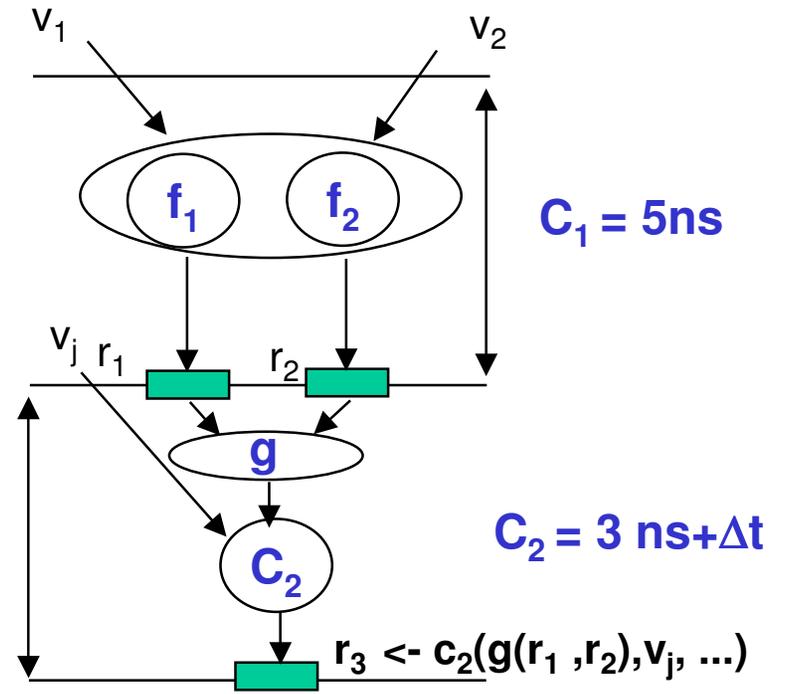

$C_1 = 5 \text{ ns}$

$C_2 = 3 \text{ ns} + \Delta t$

$C_1^{\text{nov}} = g(f_1(v_i, \dots), f_2(v_i, \dots)) = 4 \text{ ns}$

$F_{\text{operação}} = 1/4 = 250 \text{ MHz}$


- Retiming
 - É uma transformação de circuitos seqüenciais no nível RT, onde registradores podem ser deslocados adequadamente entre blocos de lógica combinacional, os quais podem ser substituídos, visando minimizar o relógio do circuito ou número de registradores. Dependendo ao algoritmo de otimização o desempenho pode alcançar a 50% (as vezes).
- Características gerais:
 - A função do circuito (funcionalidade) não é modificada.
 - Otimizar período de relógio tendo como restrições o número de registradores.
 - Otimizar o número dos registradores com restrições de relógio

Síntese RT - Síntese do Caminho de Dados

- Otimização de Hardware
 - if $F=0$ then $B:= A+C$
else $B:= C-1;$

Primeira solução

Uso de um Somador e um decrementador

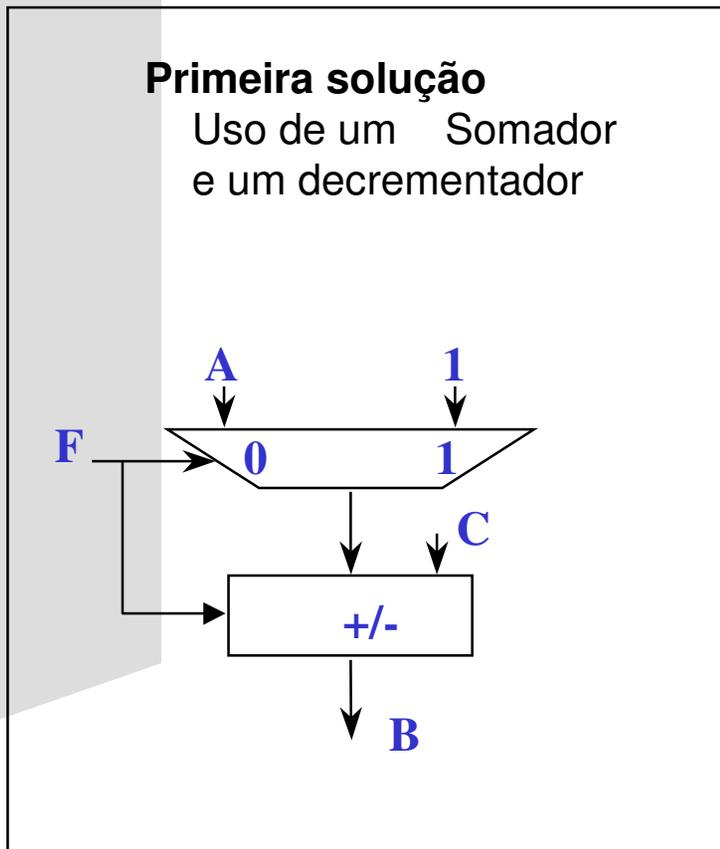


Segunda solução

Como existe dependência de variáveis, as duas operações não podem se executadas simultaneamente, e uma unidade funcional seria suficiente para executá-las.

A operação de subtração do número '1' poderia ser substituída pela soma de seu inverso.

1 complementado a 2

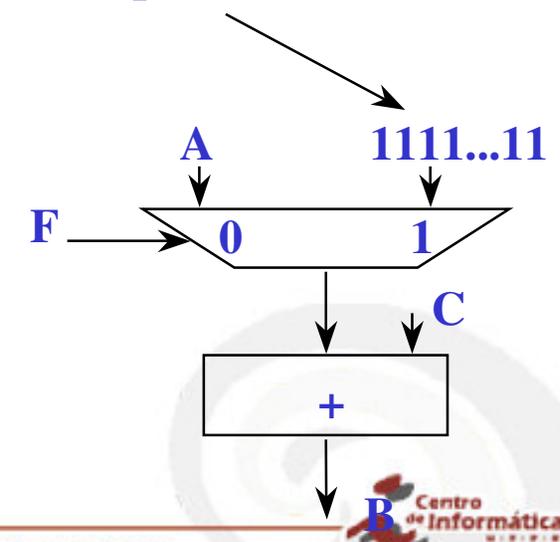


Síntese RT - Síntese do Caminho de dados


-Redução da complexidade do controlador pelo deslocamento de parte do hardware do controle para o caminho de dados (datapath)

```
read_port (A);
read_port (B);
if A[7]=0 then
  begin
    if A>B then C:=A
    else C:= B
  end
else
  begin
    if A>B then C:=B
    else C:= A
  end;
end;
```

Control Flow Graph

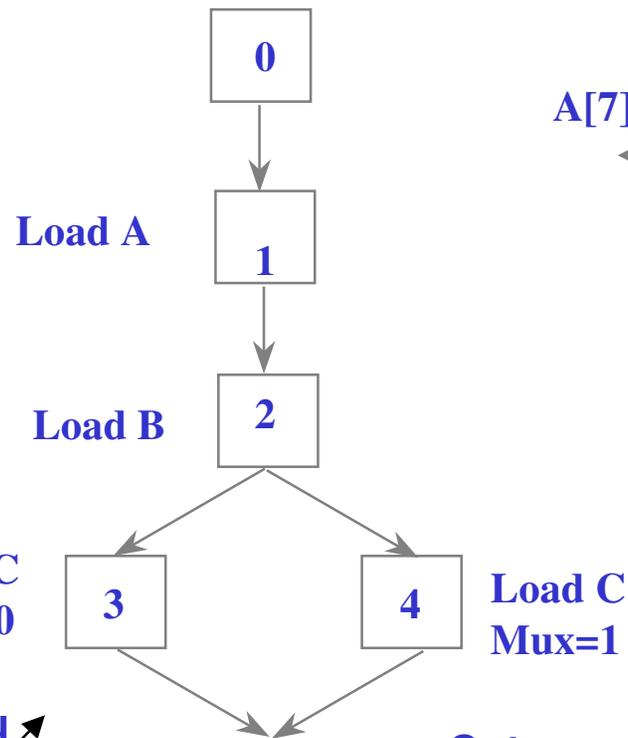

Data Path

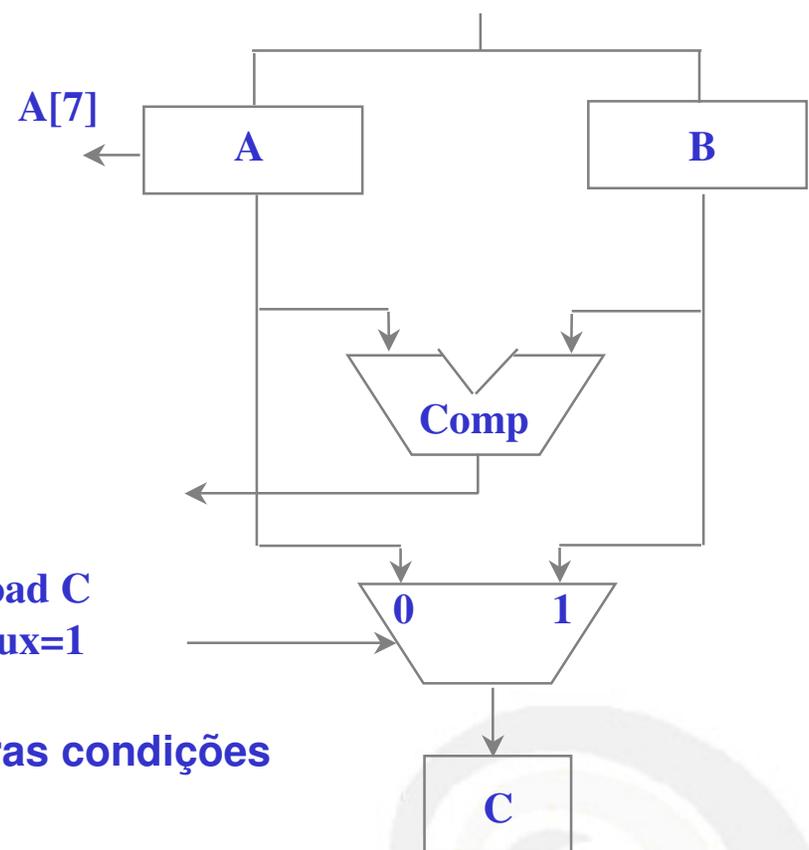

$A[7]=0$ e $A>B$ ou
 $A[7]=1$ e $A\leq B$

Outras condições


Máquina com 4 estados (Máquina de Mealy)

Síntese RT - Síntese do Caminho de dados


- Simplificação é possível através do deslocamento da síntese inicialmente voltada para controle para uma síntese voltada para dados

```
read_port (A);  
read_port (B);  
if A[7]=0 then  
  begin  
    if A>B then C:=A  
    else C:= B  
  end  
else  
  begin  
    if A>B then C:=B  
    else C:= A  
  end;  
end;
```

Control Flow Graph

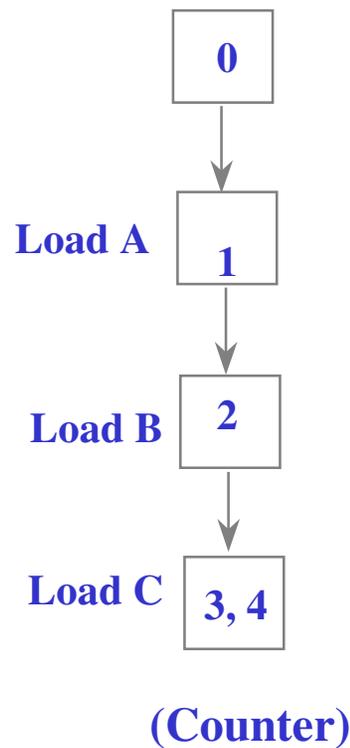

Data Path

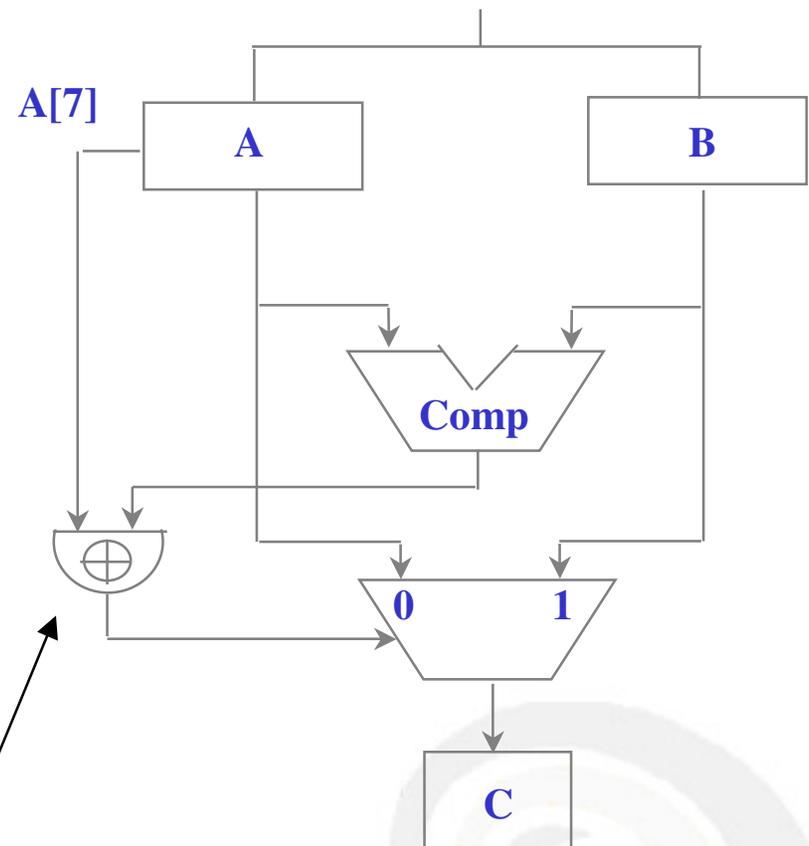


Síntese RT - Síntese do Controlador

- Controlador
 - A tarefa do controlador é o de controlar o caminho de dados (data path), carregando registradores, selecionando multiplexadores ou selecionando o código de operações em unidades multi-funcionais.
 - Implementação do Scheduling em hardware.

RT-Síntese de controle

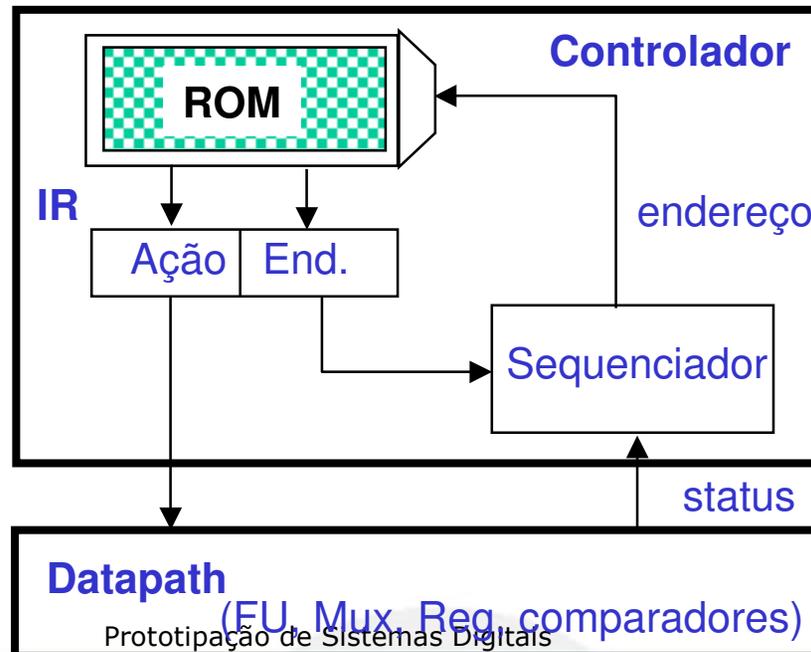- Arquitetura de controladores
 - Controladores microprogramáveis
 - Cada comando do microprograma corresponde a um ou várias palavras da ROM e cada bit controla uma parte específica do caminho de dados (data path) em um certo ciclo de relógio definido pelo seqüência estabelecida dentro do controlador.



RT-Síntese de controle


- Controladores microprogramáveis
 - Modelo Geral é composto por três blocos:
 - Uma memória ROM contendo o código de controle ou vetores de controle ou microcódigo;
 - Um registrador de Instruções (IR) contendo os sinais de controle, o próximo endereço de instrução e o próximo flag de modo de cálculo de endereço.
 - O seqüenciador dá o próximo endereço conhecendo o conteúdo do IR e o resultado do processamento do caminho de dados (datapath).

RT-Síntese de controle

- **Máquinas de controle baseadas em FSM**
 - Um caminho para se implementar um controle é através de uma *FSM*, usando *Mealy* ou *Moore* e sintetizar está *FSM* em portas lógicas ou em uma *Programmable Logic Array (PLA)*.
 - Este caminho deve permitir descrever o comportamento do controle em uma linguagem de hardware sintetizável (VHDL).
- **Características:**
 - Redução do números de estados para reduzir tamanho do hardware
 - *One-hot encoding* com um Flip-Flop para cada estado (simplicidade)
 - PLA - Lógica dois níveis como parte combinacional + FF tipo D para armazenamento
 - FSM implementada em lógica multi-nível como parte combinacional + FF tipo D para armazenamento.


Máquina de Estados

Computer Hardware = Datapath + Control

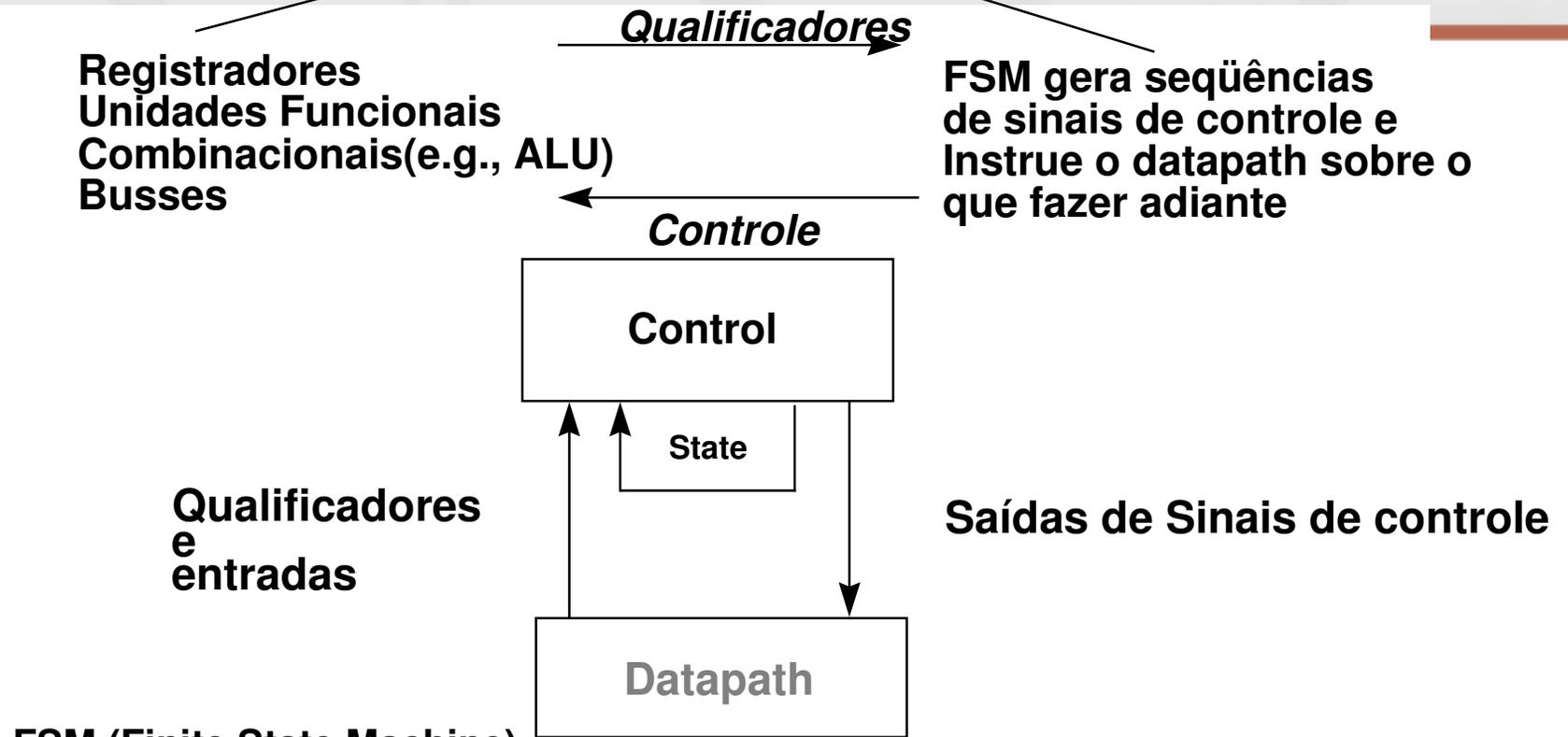

FSM (Finite State Machine)

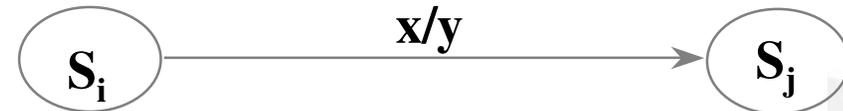Função de saída é dada por:
 $y(t) = f_{output}(S(t), x(t))$



Equação de próximo estado:


$$S(t+dt) = f_{nextstate}(S(t), x(t))$$

Onde:

$S(t)$ - estado presente; $S(t+dt)$ - próximo estado); $x(t)$ - entrada

RT-Síntese de controle

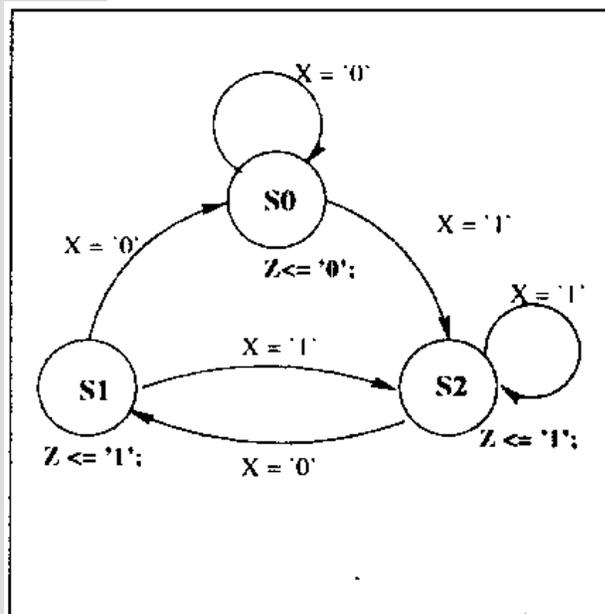Descrição de Uma FSM em VHDL Modelo de Mealy



```
ENTITY moore IS
```

```
PORT (
```

```
  clk : IN bit;
```

```
  X : IN bit;
```

```
  Z : OUT bit
```

```
);
```

```
END moore;
```

```
ARCHITECTURE FSM OF moore IS
```

```
  TYPE state_type IS ( S0, S2, S1);
```

```
  SIGNAL current_state, next_state : state_type;
```

```
BEGIN
```

```
  registers : PROCESS ( clk )
```

```
  BEGIN
```

```
    transitions : PROCESS ( current_state, X )
```

```
  BEGIN
```

```
    CASE current_state IS
```

```
      WHEN S0 =>
```

```
        Z <= '0';
```

```
        IF ( X = '0' ) THEN
```

```
          next_state <= S0;
```

```
        ELSIF ( X = '1' ) THEN
```

```
          next_state <= S2;
```

```
        END IF;
```

```
      WHEN S1 =>
```

```
        Z <= '1';
```

```
        IF ( X = '0' ) THEN
```

```
          next_state <= S0;
```

```
        ELSIF ( X = '1' ) THEN
```

```
          next_state <= S2;
```

```
        END IF;
```

```
      WHEN S2 =>
```