

Arquitetura de Sistemas Embarcados


Edna Barros (ensb@cin.ufpe.br)



Centro de Informática – UFPE

Introdução

- **Processador**
 - Circuito digital que implementa tarefa computacional
 - Controle e unidade de processamento
 - Propósito Geral: variedade de tarefas
 - Propósito Único: uma tarefa particular
 - Propósito Único e Customizado: tarefa não padrão
- **Processador de propósito único customizado:**
 - Rápido, pequeno e baixo consumo
 - MAS : possui alto custo NRE, tempo-market long e apresenta pouca flexibilidade

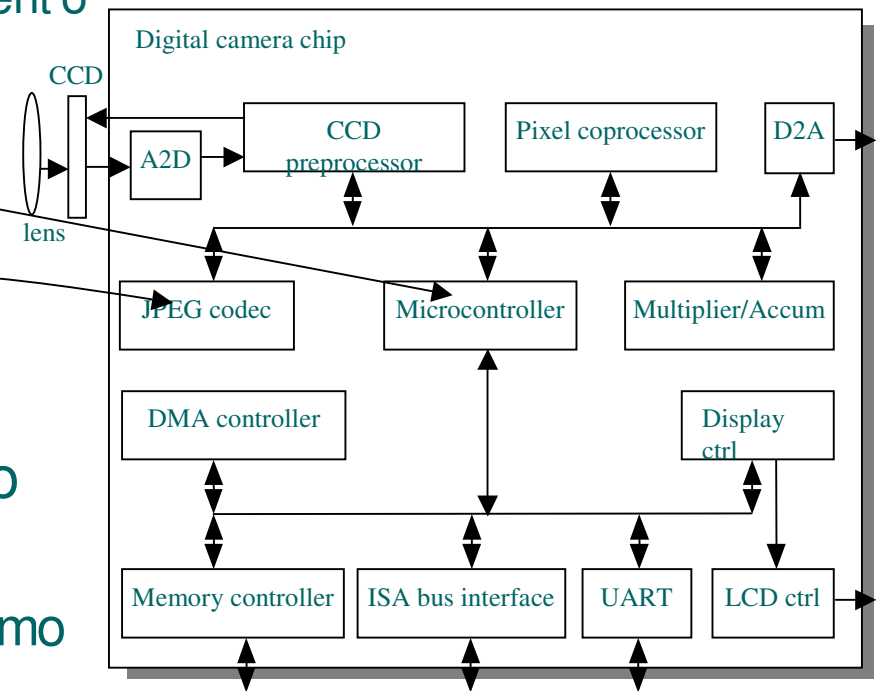


Revisão: Proj et ando um
pr ocessador de pr opósito
único cust omizado

Rot eir o

- Conceit os Básicos
- Lógica Combinacional
- Lógica Sequencial
- Proj et ando um pr ocessador de pr opósito único






CMOS transistores em silício

 - Transistor
 - O Componente Básico dos Sistemas Digitais
 - Atua com chave
 - Tensão no “gate” controla fluxo de corrente da fonte para o “drain”




Implementações de Transistores CMOS

     - Complementary Metal Oxide Semiconductor
- Níveis Lógicos
 - 0 é 0V, 1 é 5V
- Dois tipos básicos
 - nMOS conduz se gate=1
 - pMOS conduz se gate=0
- Portas Básicas
 - Inverter, NAND, NOR




Portas Lógicas Básicas

 


x	F
0	0
1	1

$F = x$
Driver

 


x	y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$F = x \cdot y$
AND

 


x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$F = x + y$
OR

 


x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$F = x \oplus y$
XOR

 

x	F
0	1
1	0

$F = x'$
Inverter

 


x	y	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$F = (x \cdot y)'$
NAND



x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$F = (x + y)'$
NOR

 

x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$F = x \odot y$
XNOR

Projeto de Circuitos Combinacionais

A) Problem description

y is 1 if a is to 1, or b and c are 1. z is 1 if b or c is to 1, but not both, or if all are 1.

B) Truth table

Inputs			Outputs	
a	b	c	y	z
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

C) Output equations

$$y = a'bc + ab'c' + ab'c + abc' + abc$$

$$z = a'b'c + a'bc' + ab'c + abc' + abc$$

D) Minimized output equations


y	bc			
a	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

$$y = a + bc$$






z	bc			
a	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	1	1

$$z = ab + b'c + bc'$$




E) Logic Gates

 

Circuitos Combinacionais

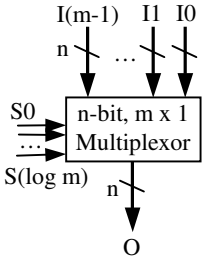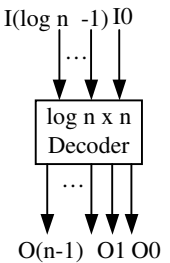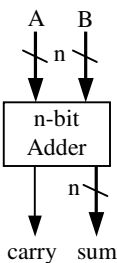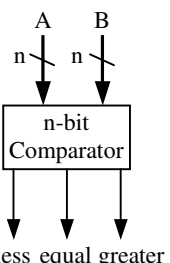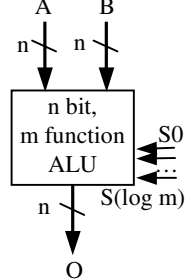				
<p> $O =$ I_0 if $S=0..00$ I_1 if $S=0..01$ \dots $I_{(m-1)}$ if $S=1..11$ </p>	<p> $O_0 = 1$ if $I=0..00$ $O_1 = 1$ if $I=0..01$ \dots $O_{(n-1)} = 1$ if $I=1..11$ </p>	<p> $sum = A+B$ (first n bits) $carry = (n+1)$'th bit of $A+B$ </p>	<p> $less = 1$ if $A < B$ $equal = 1$ if $A = B$ $greater = 1$ if $A > B$ </p>	<p> $O = A \text{ op } B$ op determined by S. </p>
	<p>With enable input $e \rightarrow$ all O's are 0 if $e=0$</p>	<p>With carry-in input $C_i \rightarrow$ $sum = A + B + C_i$</p>		<p>May have status outputs carry, zero, etc.</p>

Circuitos Sequenciais

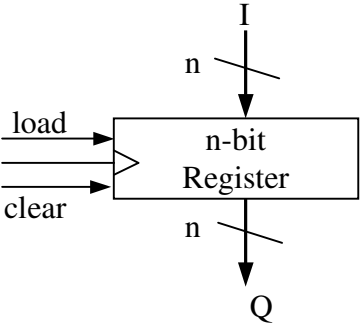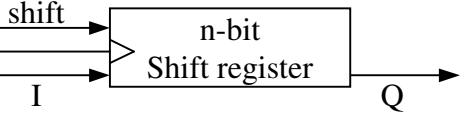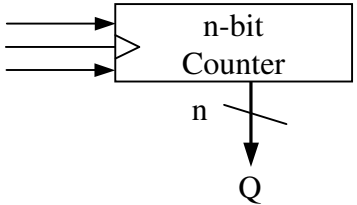
		
<p>Q = 0 if clear=1, I if load=1 and clock=1, Q(previous) otherwise.</p>	<p>Q = lsb - Content shifted - I stored in msb</p>	<p>Q = 0 if clear=1, Q(prev)+1 if count=1 and clock=1.</p>

Projeto de Circuitos Sequenciais


A) Problem Description

You want to construct a clock divider. Slow down your pre-existing clock so that you output a 1 for every four clock cycles

B) State Diagram

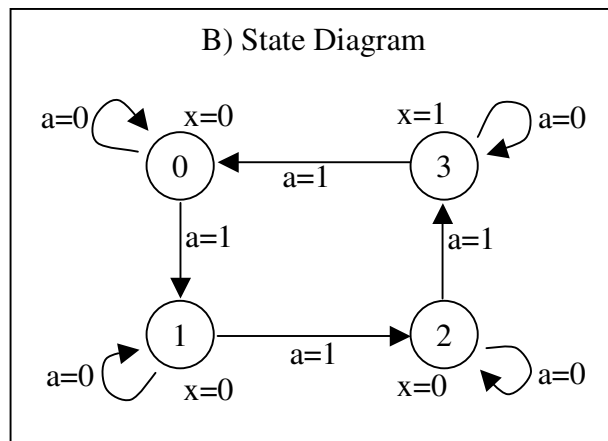

C) Implementation Model

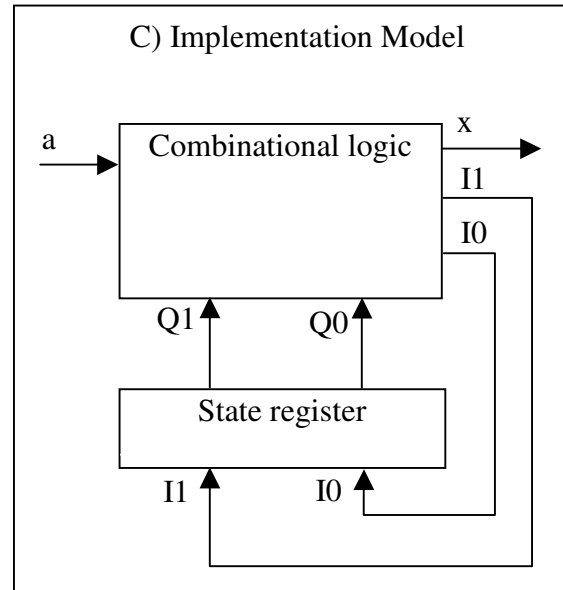

D) State Table (Moore-type)

Inputs		a	Outputs		x
Q1	Q0		I1	I0	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1

Projeto de Circuitos Sequenciais

D) State Table (Moore-type)

Inputs			Outputs		
Q1	Q0	a	I1	I0	x
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1

E) Minimized Output Equations

I1

Q1Q0	00	01	11	10
a=0	0	0	1	1
a=1	0	1	0	1

$$I1 = Q1'Q0a + Q1a' + Q1Q0'$$

I0

Q1Q0	00	01	11	10
a=0	0	1	1	0
a=1	1	0	0	1


$$I0 = Q0a' + Q0'a$$

x


Q1Q0	00	01	11	10
a=0	0	0	1	0
a=1	0	0	1	0

$$x = Q1Q0$$


F) Combinational Logic

 

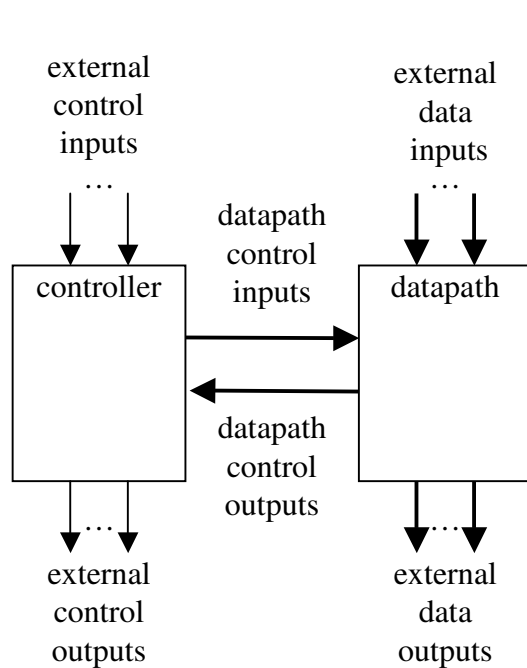Modelo Básico de um Processador de Propósito Único




controller and datapath

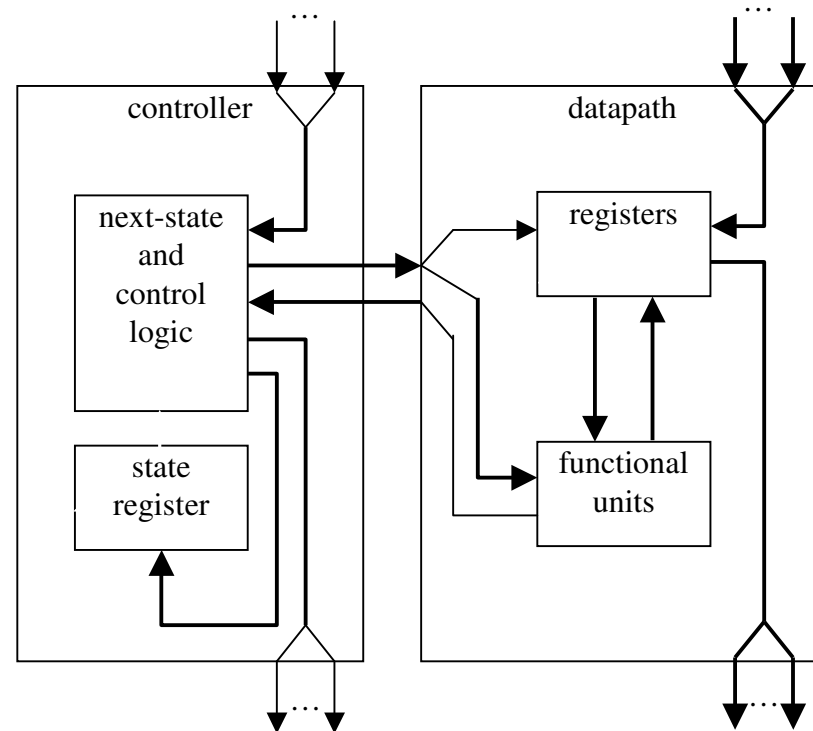

a view inside the controller and datapath

 Exemplo: greatest common divisor


- Descreva o algoritmo
- Converta o algoritmo para uma FSM complexa
 - FSMD: finite-state machine with data path
 - Templates podem ser usados



(b) desired functionality

```

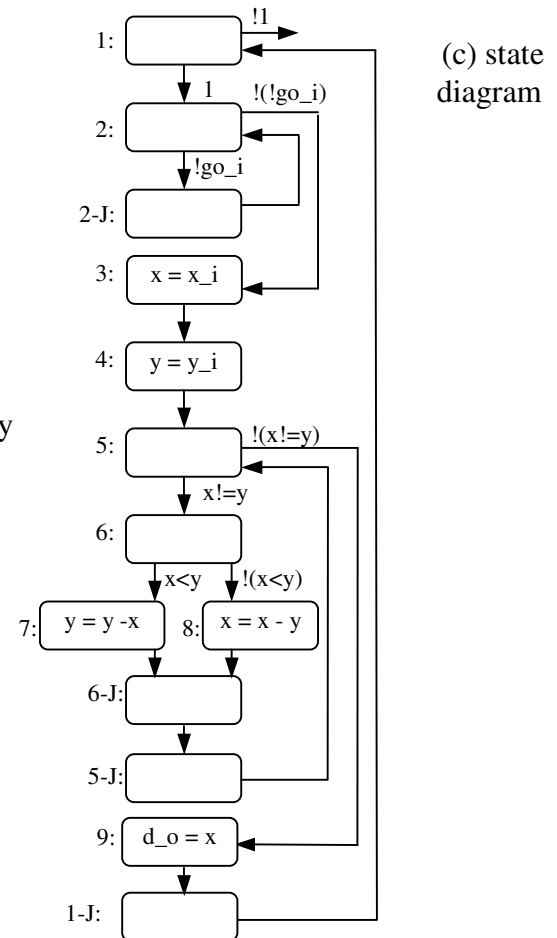
0: int x, y;
1: while (1) {
2:   while (!go_i);
3:   x = x_i;
4:   y = y_i;
5:   while (x != y) {
6:     if (x < y)
7:       y = y - x;
8:     else
9:       x = x - y;
9:   d_o = x;
}
    
```



Templats de Diagramas de Estado


Assignment statement

```
a = b
next statement
```

 


Loop statement
 
```
while (cond) {
    loop-body-
    statements
}
next statement
```





Branch statement
 
```
if (c1)
    c1 stmts
else if c2
    c2 stmts
else
    other stmts
next statement
```





Criando a Unidade de Processamento

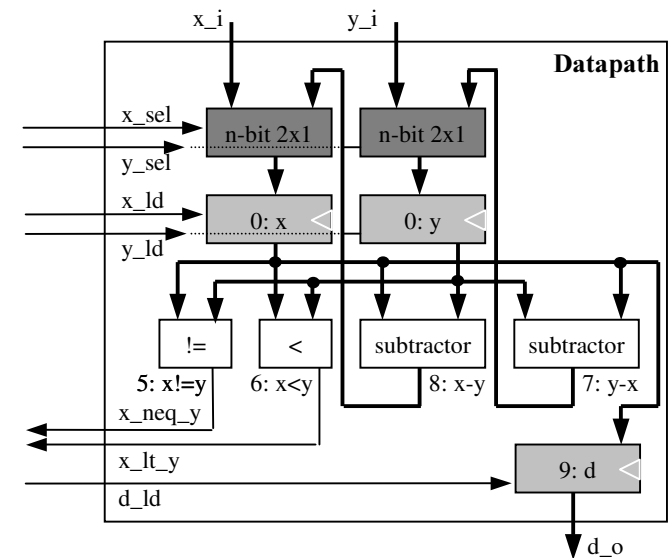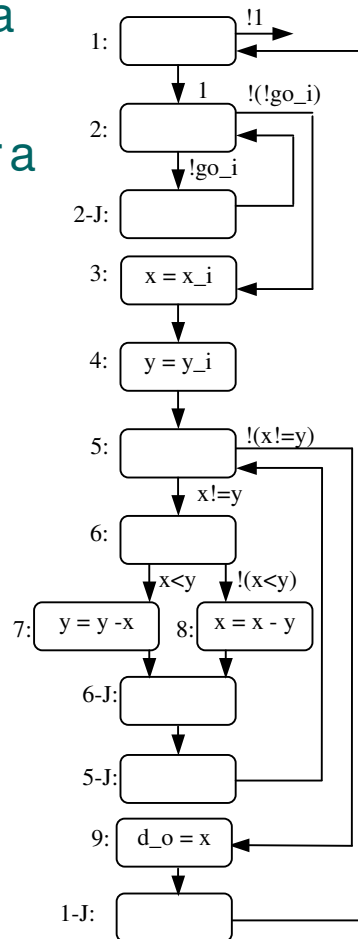
- Crie um registrador para cada variável declarada
- Crie uma unidade funcional para cada operação aritmética
 - Baseado nas leituras e escritas
 - Use multiplexadores para fontes múltiplas
- Crie um identificador único para a cada saída e entrada da unidade de processamento



Criando um controlador baseado em FSM

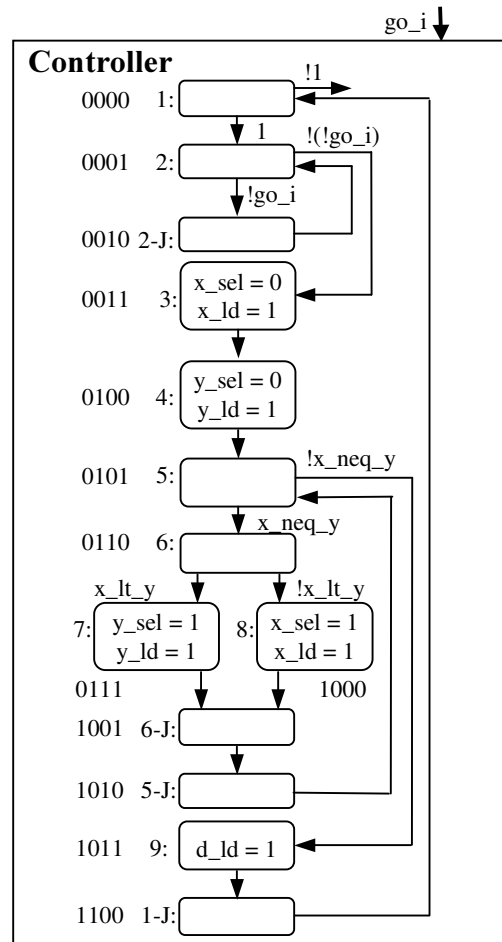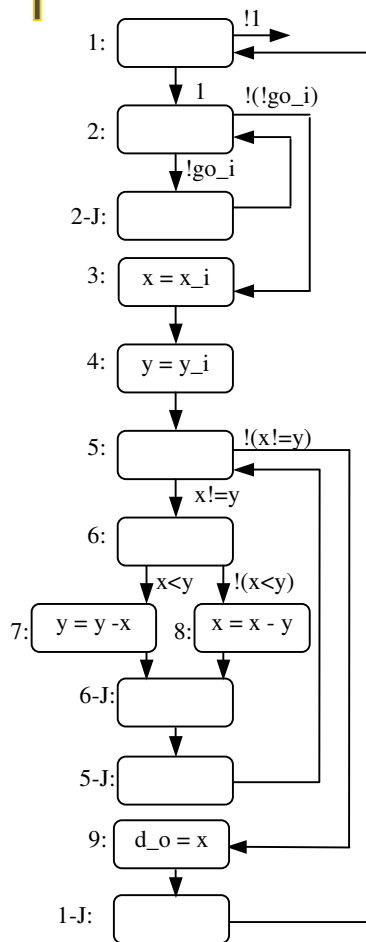

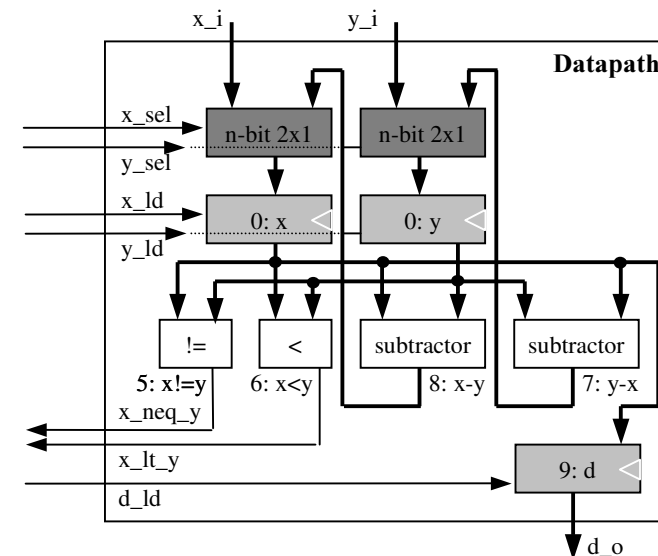- Mesma estrutura que uma FSMD
- Substitua ações complexas por configurações da unidade de processamento



Conectando controlador e unidade de processamento


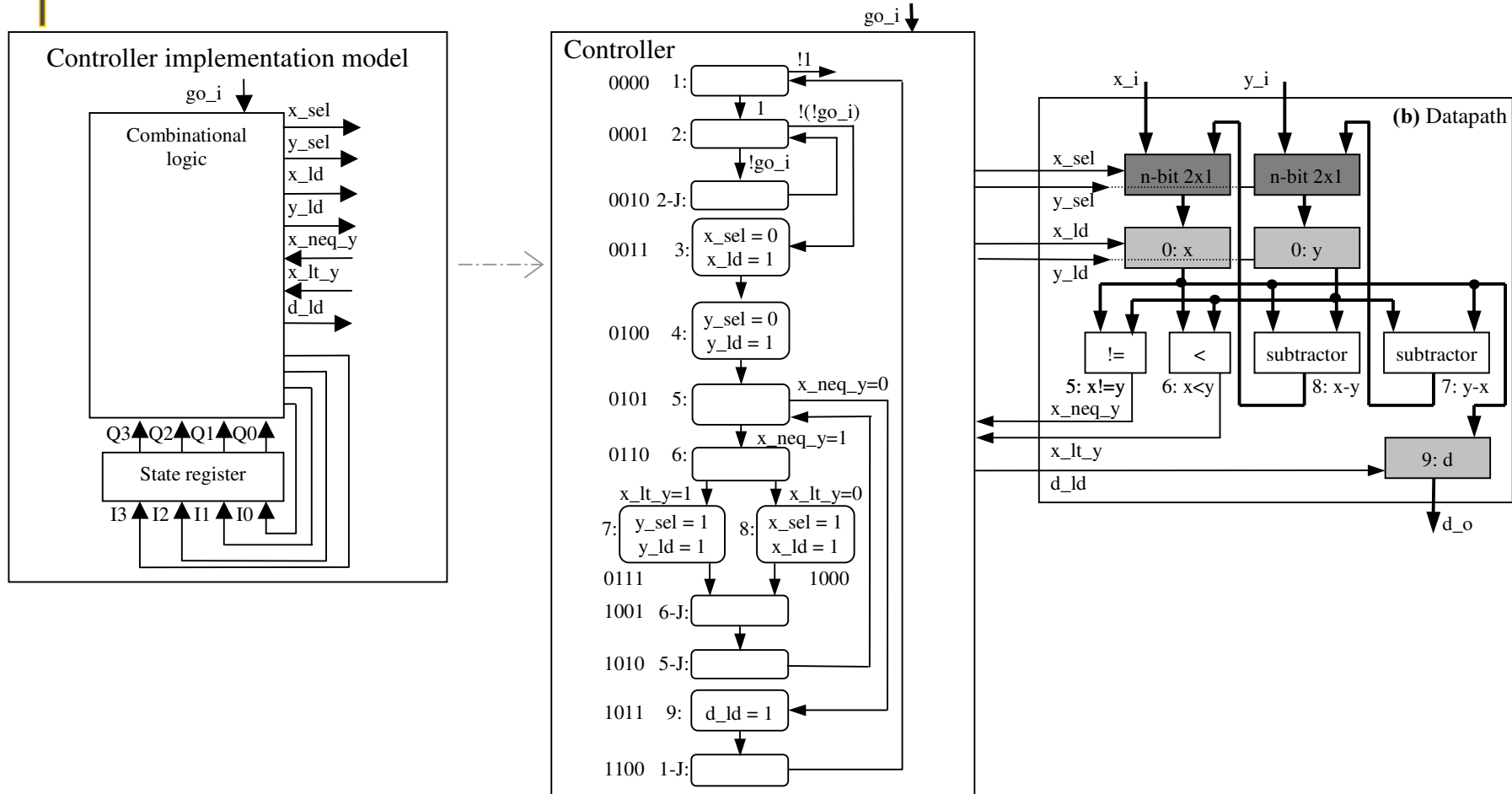


Tabela de Estado para o controle do GCD

Inputs							Outputs								
Q3	Q2	Q1	Q0	x_n	x_lt	go_i	I3	I2	I1	I0	x_se	y_se	x_ld	y_ld	d_ld
0	0	0	0	*	*	*	0	0	0	1	X	X	0	0	0
0	0	0	1	*	*	0	0	0	1	0	X	X	0	0	0
0	0	0	1	*	*	1	0	0	1	1	X	X	0	0	0
0	0	1	0	*	*	*	0	0	0	1	X	X	0	0	0
0	0	1	1	*	*	*	0	1	0	0	0	X	1	0	0
0	1	0	0	*	*	*	0	1	0	1	X	0	0	1	0
0	1	0	1	0	*	*	1	0	1	1	X	X	0	0	0
0	1	0	1	1	*	*	0	1	1	0	X	X	0	0	0
0	1	1	0	*	0	*	1	0	0	0	X	X	0	0	0
0	1	1	0	*	1	*	0	1	1	1	X	X	0	0	0
0	1	1	1	*	*	*	1	0	0	1	X	1	0	1	0
1	0	0	0	*	*	*	1	0	0	1	1	X	1	0	0
1	0	0	1	*	*	*	1	0	1	0	X	X	0	0	0
1	0	1	0	*	*	*	0	1	0	1	X	X	0	0	0
1	0	1	1	*	*	*	1	1	0	0	X	X	0	0	1
1	1	0	0	*	*	*	0	0	0	0	X	X	0	0	0
1	1	0	1	*	*	*	0	0	0	0	X	X	0	0	0
1	1	1	0	*	*	*	0	0	0	0	X	X	0	0	0
1	1	1	1	*	*	*	0	0	0	0	X	X	0	0	0

Completando o projeto do Processador de Funcionalidade Única - GCD

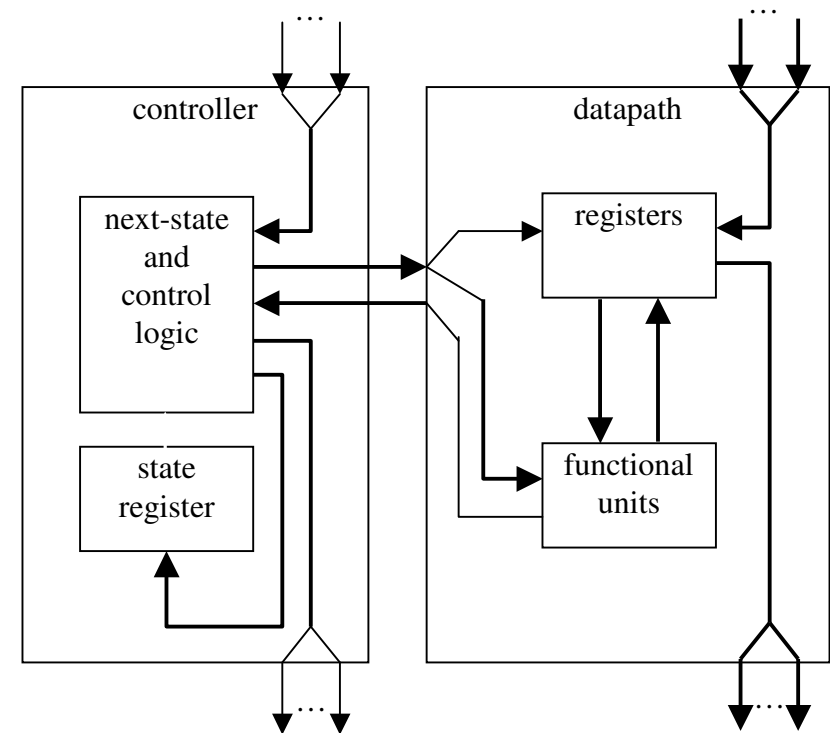- Projeto dos Componentes da Unidade de Processamento
- Implementação da lógica combinacional para a unidade de controle
- Esta não é uma implementação otimizada mas FUNCIONA



a view inside the controller and datapath

Otimizando processadores de propósito único

- Otimização: melhorar métricas de projeto
- Oportunidades de Otimização
 - Especificação inicial
 - FSMD
 - Unidade de Processamento
 - FSM

Otimizando a Descrição Inicial

- Análise do programa de forma a identificar possíveis otimizações
 - Número computações
 - Tamanho das variáveis
 - Complexidade de tempo e espaço
 - Operações usadas

Otimizando o programa

original program

```
0: int x, y;
1: while (1) {
2:   while (!go_i);
3:   x = x_i;
4:   y = y_i;
5:   while (x != y) {
6:     if (x < y)
7:       y = y - x;
8:     else
9:       x = x - y;
10:  }
11:  d_o = x;
12: }
```

replace the subtraction
operation(s) with modulo
operation in order to speed
up program

optimized program

```
0: int x, y, r;
1: while (1) {
2:   while (!go_i);
3:   // x must be the larger number
4:   if (x_i >= y_i) {
5:     x=x_i;
6:     y=y_i;
7:   }
8:   else {
9:     x=y_i;
10:    y=x_i;
11:  }
12:  while (y != 0) {
13:    r = x % y;
14:    x = y;
15:    y = r;
16:  }
17:  d_o = x;
18: }
```

GCD(42, 8) - 9 iterations to complete the loop

x and y values evaluated as follows : (42, 8), (43, 8),
(26,8), (18,8), (10, 8), (2,8), (2,6), (2,4), (2,2).

GCD(42,8) - 3 iterations to complete the loop

x and y values evaluated as follows: (42, 8), (8,2),
(2,0)

Otimizando a FSMD

- Possíveis otimizações

- Merge de Estados


- Estados com constantes nas transições podem ser eliminados, transições são conhecidas
- Estados com operações independentes podem ser agrupados

- Separação de Estados

- Estados incluindo operações complexas ($a^*b^*c^*d$) podem ser quebrados em estados menores

- Escalonamento

Otimizando a FSMD (cont.)

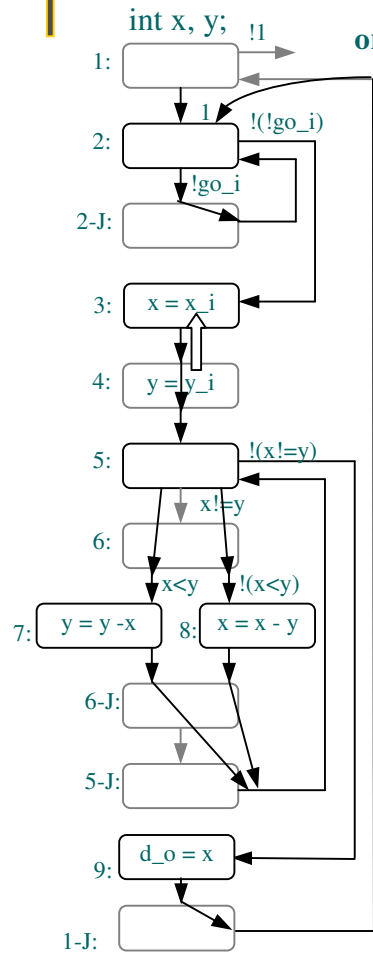

Elimina Estado 1


merge estados 2 e 2J

merge estados 3 e 4

merge estados 5 e 6

Elimina estados 5J e 6J

Elimina estado 1-J

 

Resumo

- Processadores de Propósito Único
 - Técnicas de projeto
 - Implementação de Algoritmos
 - Tipicamente se começa com uma FSM
 - Ferramentas de CAD são imprescindíveis